

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Определение установившегося и переходного процесса

Установившимся (стационарным) процессом называется начавшийся бесконечно давно процесс, при котором напряжения и токи в цепи остаются постоянными или изменяются по периодическому закону.

Стационарный процесс это математическая абстракция. Включения источников энергии, переключения в схемах нарушают стационарность и приводят к возникновению переходного процесса.


Переходным процессом называется неустановившийся, нестационарный процесс, возникший при переходе из одного режима работы к другому.

Всякие изменения и переключения в схеме называют *коммутацией*. В схеме рис.7.1 в момент $t=0$ происходит коммутация (в данном

случае замыкания ключа). Режим работы цепи изменяется и возникает переходный процесс.

Считается, что коммутация происходит мгновенно в момент времени $t = 0$.

Параметры цепи:

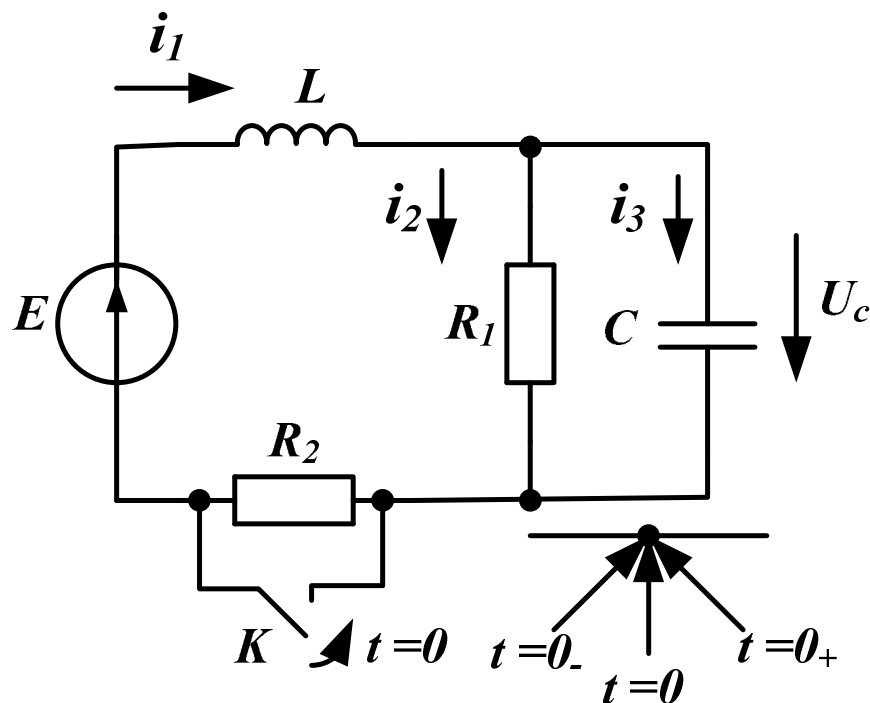


$$E = 120 \text{ В}, L = 10 \text{ мГн}, C = 68 \text{ нФ}, \\ R_1 = R_2 = 1 \text{ кОм}.$$

$t = 0$ - момент коммутации;

$t = 0_-$ - момент, предшествующий коммутации;

$t = 0_+$ - момент времени, следующий сразу после коммутации.

Рис. 7.1. Схема цепи с коммутирующим ключом

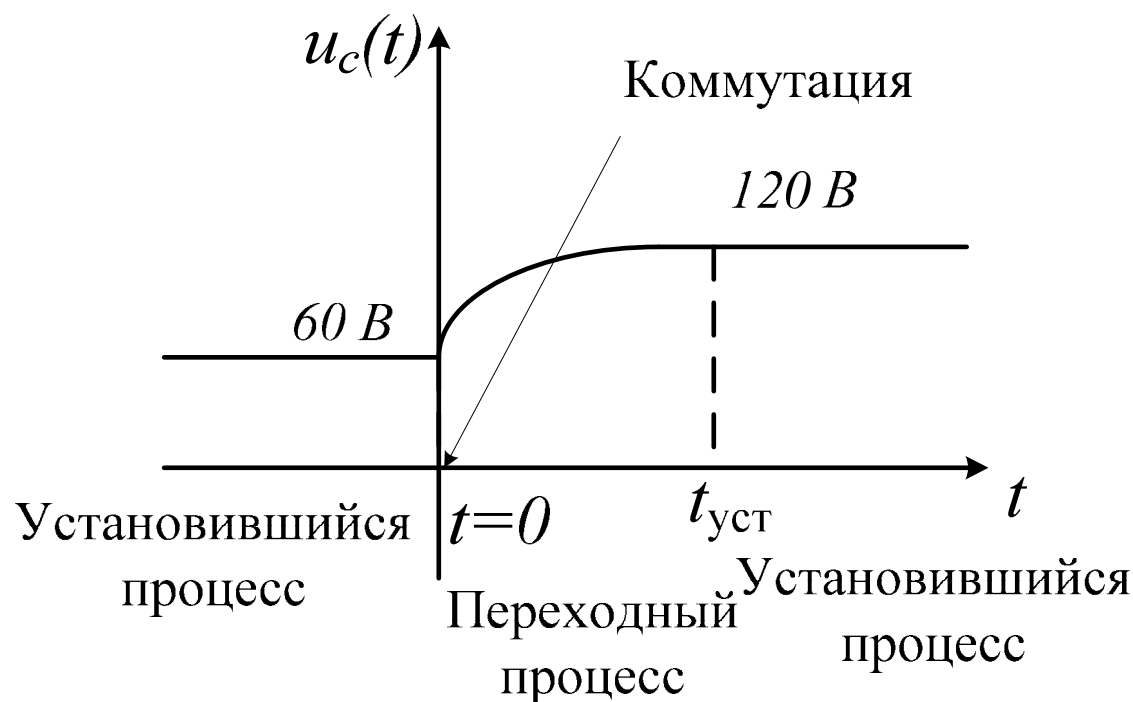

Первый закон коммутации

$$i_1(0_-) = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{120}{2 \cdot 10^3} = 60 \text{ мА} \quad \text{-ток в индуктивности до}$$

коммутации;

$i_1(0_+)$ - ток в индуктивности сразу после коммутации.

Найдем связь между ними.

Напряжение самоиндукции: $u_L(t) = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt} \neq \infty !!!$


При неизменной индуктивности $\frac{di}{dt} \neq \infty$. Значит ток в индуктивности не может меняться скачком.

Формулировка первого закона коммутации:

Ток в индуктивности до коммутации равен току в индуктивности в начальный момент после коммутации:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+).$$

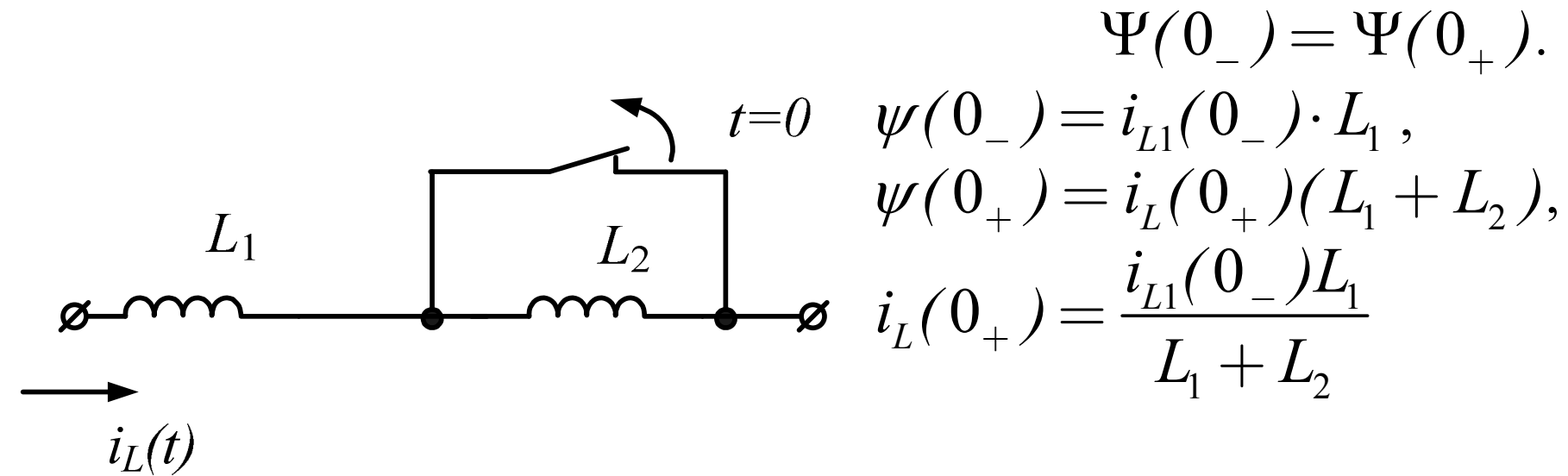Если при коммутации изменяется индуктивность, действует *обобщенный первый закон коммутации для потокосцепления:*



В индуктивности накоплена магнитная энергия

$$W_M(0_-) = \frac{L \cdot i_1^2(0_-)}{2}.$$

Энергия не может измениться мгновенно, так как мощность всегда ограничена ($p(t) = \frac{dW}{dt} \neq \infty$).

Второй закон коммутации:

До коммутации в момент $t = 0_-$ напряжение на емкости

$$u_C(0_-) = \frac{E \cdot R_1}{R_1 + R_2} = 60 \text{ В}. \text{ Найти } u_C(0_+).$$

Ток в емкости $i_C(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt} \neq \infty$!!! Напряжение на ем-


кости не может меняться скачком.

Формулировка второго закона коммутации:

Напряжение на емкости до коммутации равно напряжению на емкости в начальный момент после коммутации:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+).$$

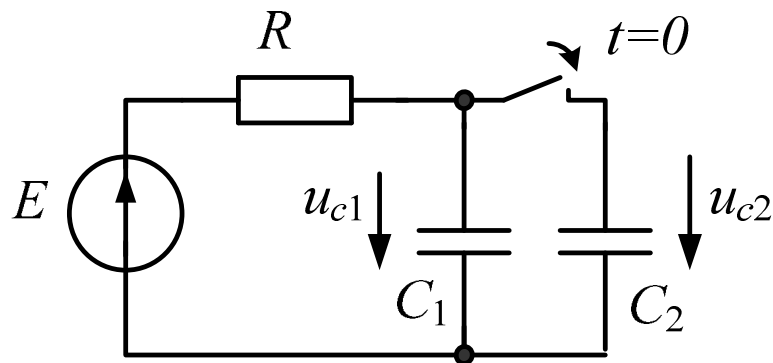Если при коммутации изменяется емкость, действует *обобщенный второй закон коммутации для зарядов*:



$$q(0_-) = q(0_+).$$

$$q_1(0_-) + q_2(0_-) = q_1(0_+) + q_2(0_+).$$

$$q_1(0_-) = u_{C1}(0_-) \cdot C_1,$$

$$q_2(0_-) = u_{C2}(0_-) \cdot C_2,$$

$$u_C(0_+) = \frac{q_1(0_-) + q_2(0_-)}{C_1 + C_2}.$$

На емкости накоплена электрическая энергия

$$W_{\mathcal{E}}(0_-) = \frac{C \cdot u_C^2(0_-)}{2} = W_{\mathcal{E}}(0_+).$$

Электрическая энергия также не может изменяться мгновенно.

Расчет переходных процессов основан на использовании первого и второго закона коммутации.

Начальные условия (НУ)



Независимые начальные условия - это значения токов через индуктивности и напряжений на емкостях, неизменяющиеся при коммутации и определяющие запас энергии в цепи ($i_{L1} \dots i_{Ln}, u_{C1} \dots u_{Cn}$).

Зависимые начальные условия - это значения остальных токов и напряжений, которые могут изменяться при коммутации ($u_{L1}, \dots i_{C1}, \dots u_R \dots i_R \dots$).



Докоммутационные НУ – это начальные условия при $t = 0_-$.

Послекоммутационные НУ - это начальные условия при $t = 0_+$.

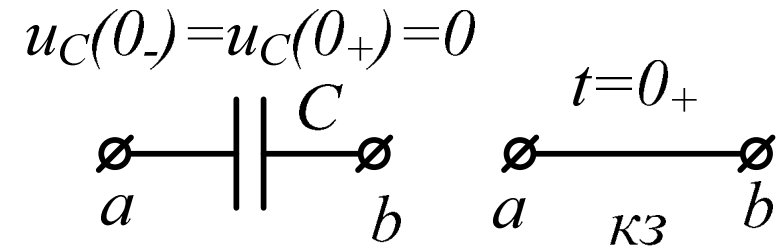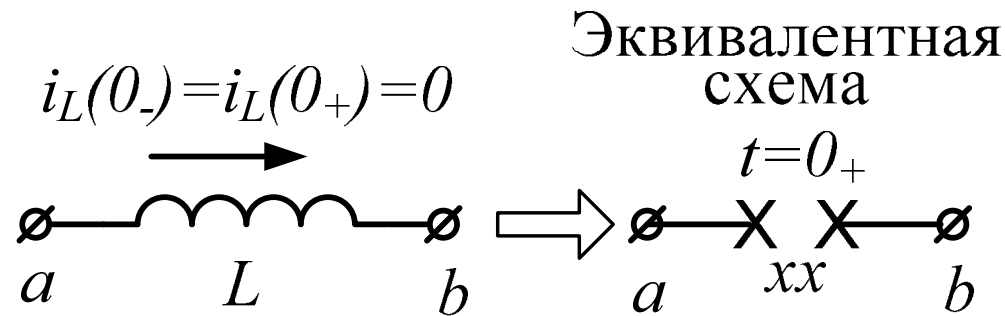Нулевые начальные условия – это равные нулю независимые начальные условия.




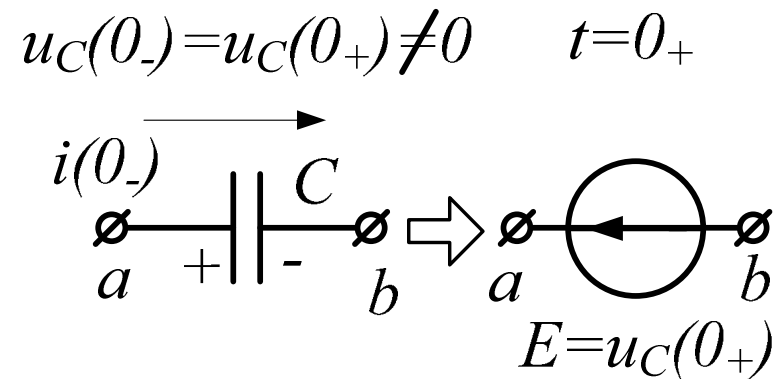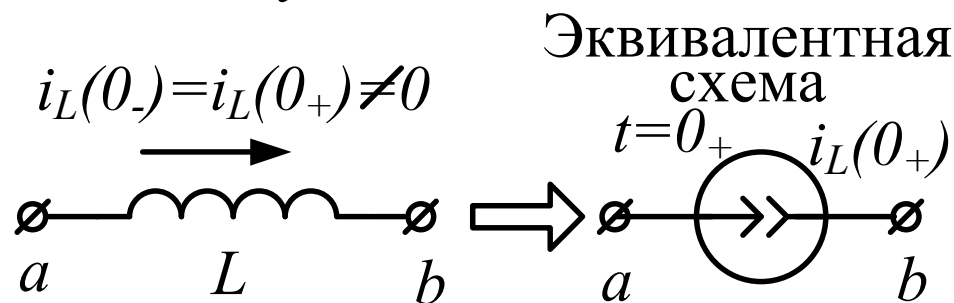Ненулевые начальные условия - это неравные нулю независимые начальные условия.



Эквивалентные схемы индуктивности и емкости можно использовать для расчета зависимых НУ при $t = 0_+$.

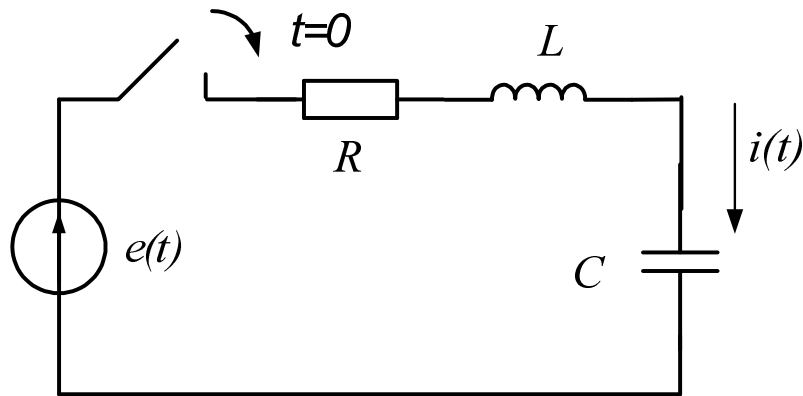Классический метода расчета переходного процесса



В послекоммутационной схеме по второму закону Кирхгофа:

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = e(t) \quad (1).$$

$i(t)$ – переходной ток (полный ток).

После коммутации $t \rightarrow \infty$ установится принужденный режим:

$$i_{np}R + L \frac{di_{np}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{np} dt = e(t) \quad (2).$$


Обозначим $i_{своб}(t) = i(t) - i_{np}(t)$ - свободный ток.

Из (1) вычитаем (2):

$$(i - i_{np})R + L \frac{d(i - i_{np})}{dt} + \frac{1}{C} \int (i - i_{np}) dt = e(t) - e(t);$$

$$i_{св}R + L \frac{di_{св}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{св} dt = 0 \quad (3), \quad U_{Rсв} + U_{Lсв} + U_{Cсв} = 0.$$

Уравнениям (1)-(3) соответствуют схемы:

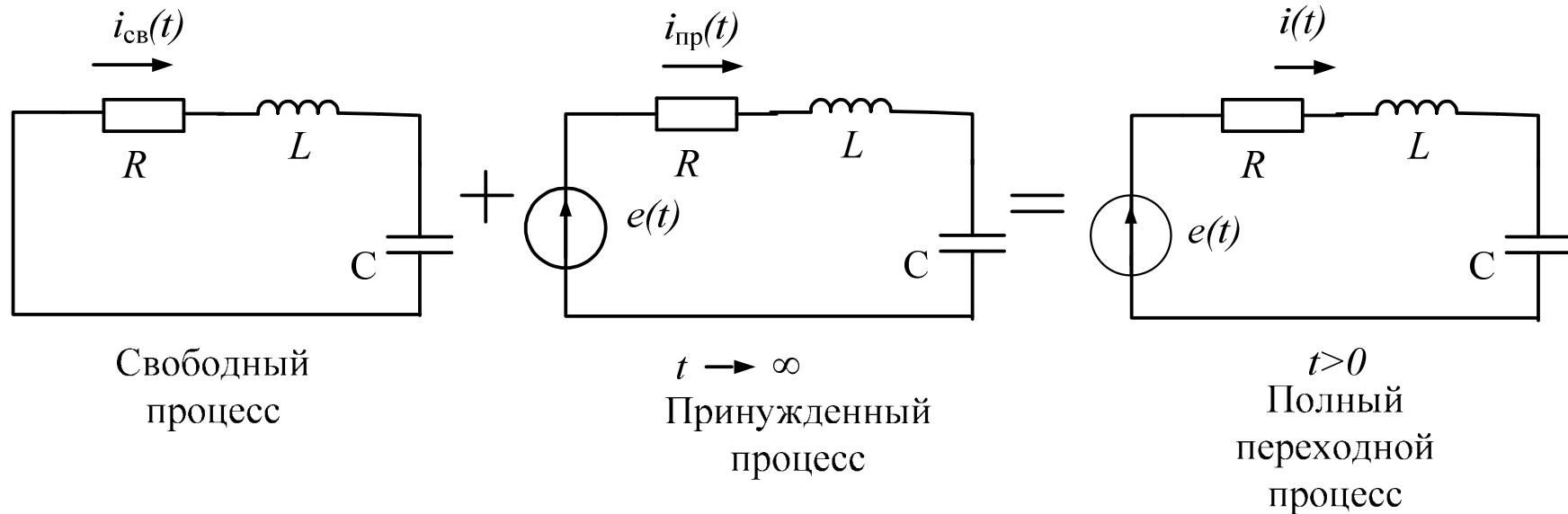

Полный переходный процесс складывается из принужденного процесса, начавшегося бесконечно давно, и затухающего свободного процесса. Свободный процесс компенсирует неравенство энергии полной и принужденной схемы в момент $t=0$. Свободный процесс обязательно затухает, так как в схеме нет источников.

Полный переходной процесс всегда есть сумма свободного процесса и принужденного.

$$i_L(t) = i_{Lсв}(t) + i_{Lпр}(t); u_C(t) = u_{Cсв}(t) + u_{Cпр}(t); u_R(t) = u_{Rсв}(t) + u_{Rпр}(t).$$

Принужденный процесс это частное решение неоднородного дифференциального уравнения (2) при $t \rightarrow \infty$. Для постоянного или гармонического источника энергии принужденный процесс рассчитывают методами расчета цепей постоянного и переменного тока.

Свободный процесс это общее решение однородного дифференциального уравнения (3).

$$Ri_{cb}(t) + L \frac{di_{cb}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{cb} dt = 0.$$

Решение имеет вид: $i_{cb}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \dots + A_n e^{p_n t}$,

где:

$p_1, p_2 \dots p_n$ - некрatные (простые) корни характеристического уравнения;

$A_1 \dots A_n$ - постоянные интегрирования, определяемые в послекоммутационной схеме с учетом независимых НУ.


Способы составления характеристического уравнения

Первый способ

В дифференциальном уравнении заменяем $\frac{d}{dt} \Rightarrow p; \int \Rightarrow \frac{1}{p}$.

Получаем характеристическое уравнение: $R + pL + \frac{1}{pC} = 0$.

Второй способ

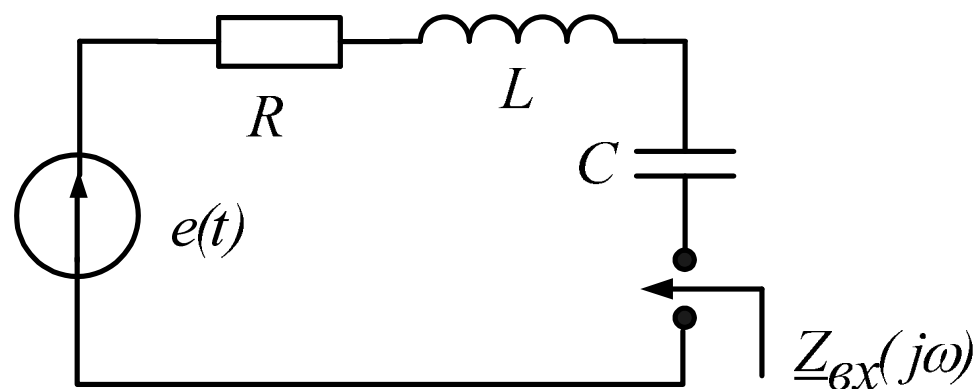

В схеме после коммутации разрываем любую ветвь цепи и находим $\underline{Z}_{ex}(j\omega)$.

$$\underline{Z}_{ex}(j\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}.$$

Заменяем $j\omega$ на p , получаем $R + pL + \frac{1}{pC} = 0$ - характеристическое уравнение.

Получили квадратное уравнение: $p^2 LC + RCp + 1 = 0$.

Число корней характеристического уравнения равно его степени. Степень характеристического уравнения равна числу независимых начальных условий в послекоммутационной схеме.

Определение постоянных интегрирования

Для цепи второго порядка имеем:

$$i_{cv}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}.$$

Известны p_1 и p_2 . Требуется найти A_1 и A_2 . Составляем два уравнения для $t = 0_+$:

$$i_{cv}(0_+) = A_1 e^{p_1(0_+)} + A_2 e^{p_2(0_+)} = A_1 + A_2 = i(0_+) - i_{np}(0_+) \quad (1).$$

Дифференцируем (1):

$$\frac{di_{cv}(t)}{dt} = A_1 p_1 e^{p_1 t} + A_2 p_2 e^{p_2 t}.$$

Пусть $t = 0_+$. $\frac{di_{cв}(t)}{dt} \Big|_{t=0_+} = A_1 p_1 + A_2 p_2$ (2).

Решаем (1) и (2) и находим A_1 и A_2 .

Надо найти $i_{cв}(0_+)$ и $\frac{di_{cв}(t)}{dt} \Big|_{t=0_+}$ в послекоммутационной схеме с

учетом законов коммутации.

Рекомендуется решать задачу относительно $i_L(t)$ или $u_C(t)$.

Если ищем $i(t) = i_L(t)$, то $i_{Lcв}(0_+) = i_L(0_+) - i_{Lnp}(0_+)$;

$$L \frac{di_L(t)}{dt} = u_L(t).$$

$$\text{Находим: } \frac{di_{Lcв}(t)}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{u_{Lcв}(0_+)}{L} = \frac{u_L(0_+) - u_{Lnp}(0_+)}{L}.$$

Если ищем $u_C(t)$.


$$u_{C\kern 0.08em\text{св}}(0_+) = u_C(0_+) - u_{C\kern 0.08em\text{нп}}(0_+).$$

$$C \frac{du_{C\kern 0.08em\text{св}}(t)}{dt} = i_{C\kern 0.08em\text{св}}(t) = i_C(t) - i_{C\kern 0.08em\text{нп}}(t).$$

$$\frac{du_{C\kern 0.08em\text{св}}(t)}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{i_C(0_+) - i_{C\kern 0.08em\text{нп}}(0_+)}{C}$$

Переходные процессы в цепях первого порядка

Включение постоянной ЭДС в RL-цепь

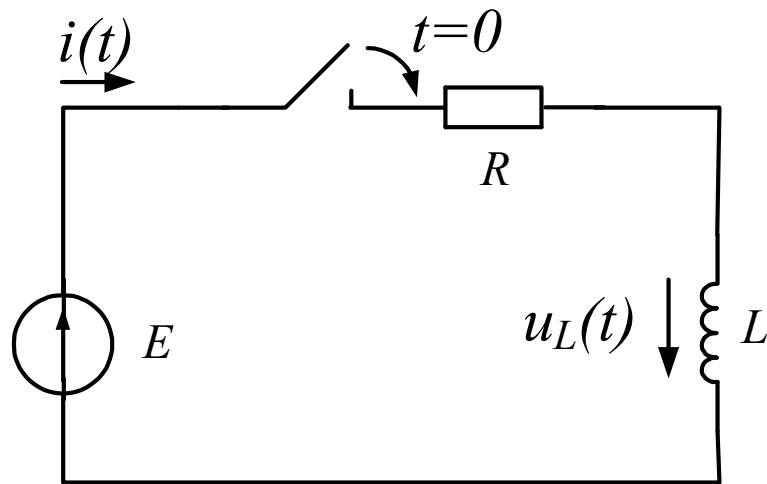

Дано: $L=1$ Гн, $R=2$ Ом, $E=4$ В.

Найти ток в цепи после коммутации.

Последовательность расчета переходного процесса классическим методом

1. Расчет режима до коммутации ($t = 0_-$), определение независимых НУ:

$$i_L(0_-) = 0 = i_L(0_+).$$

2. Расчет принудительного режима, ключ замкнут ($t \rightarrow \infty$):

$$i_{Lnp} = \frac{E}{R} = 2A.$$

3. Составляем дифференциальное уравнение цепи после коммутации ($t \geq 0$):

$$iR + L \frac{di}{dt} = E, \quad 2i + 1 \frac{di}{dt} = 4B.$$

4. Составляем характеристическое уравнение цепи. Заменяем $\frac{d}{dt} \rightarrow p$:

$$pL + R = 0.$$

Находим корень характеристического уравнения:

$$p_1 = -\frac{R}{L} = -2\frac{1}{C} = -\alpha,$$

α - коэффициент затухания.

Записываем выражение для свободного тока:

$$i_{св}(t) = A_1 e^{p_1 t} = A_1 e^{-\frac{R}{L}t} = A_1 e^{-\alpha \cdot t} = A_1 e^{-2t}.$$

5. Расчет постоянной интегрирования A_1 :

$$A_1 = i_{св}(0_+) = i_L(0_+) - i_{Lnp}(0_+) = 0 - \frac{E}{R} = -\frac{E}{R} = -2 A.$$

6. Свободная составляющая тока в цепи:

$$i_{Lсв}(t) = -\frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t} = -2e^{-2t} A.$$

7. Находим полный ток:

$$i_L(t) = i_{np}(t) + i_{св}(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = 2(1 - e^{-2t})A$$

Ответ: полный ток $i_L(t) = 2(1 - e^{-2t})A$.

Постоянная времени цепи

Величина, обратная коэффициенту затухания α , называется постоянной времени цепи $\tau = \frac{1}{\alpha} = \frac{L}{R}$.


Запишем полный ток: $i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = 2 - 2e^{-\frac{t}{\tau}} A$.

Свободный ток: $i_{св}(t) = -2e^{-\frac{t}{\tau}} A$, $i_{св}(0+) = -\frac{E}{R} = -2$.

Найдем производную к свободному току при $t = 0+$.

$$\frac{di_{c\beta}}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{d}{dt} \left(-2e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \Big|_{t=0_+} = (-2) \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \Big|_{t=0_+} = \frac{2}{\tau} = \operatorname{tg} \beta.$$

RL-переход.TSC

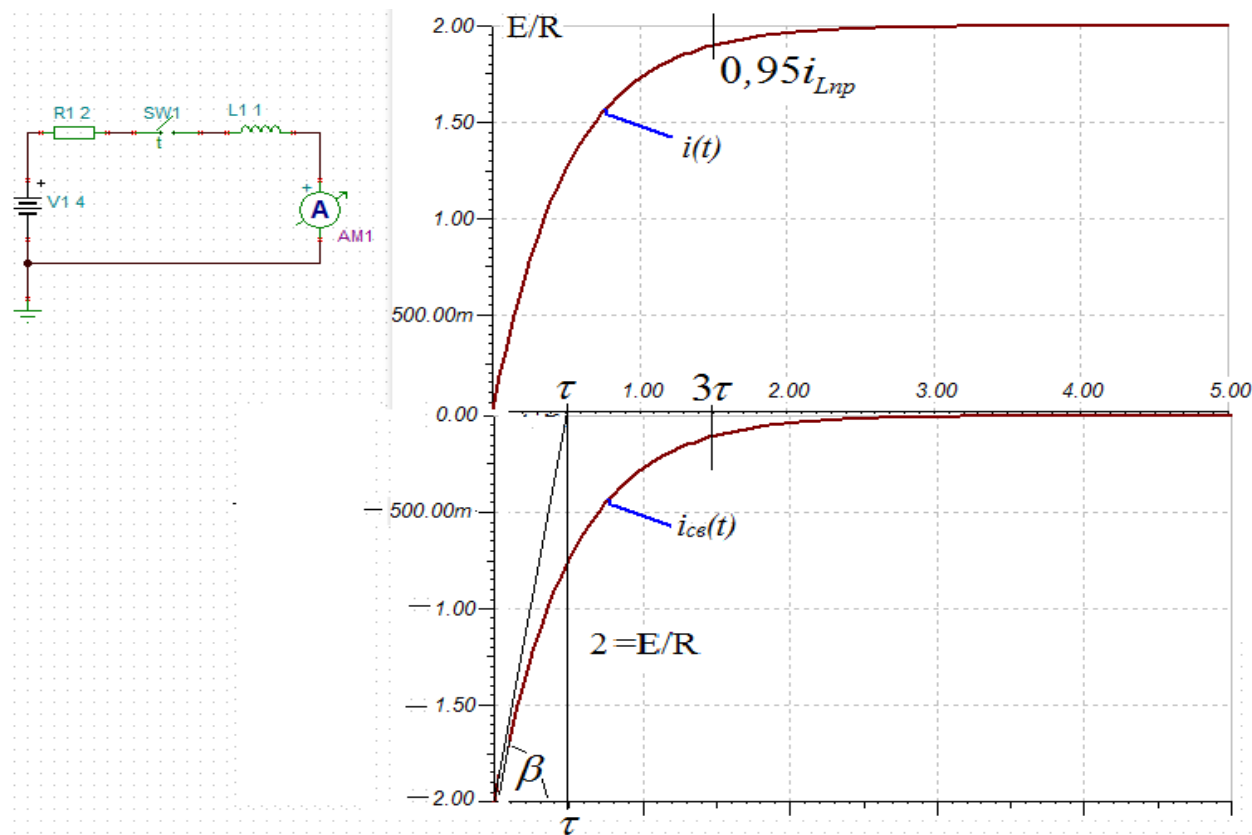

Выводы:

Касательная к свободному процессу при $t = 0$ отсекает на оси t отрезок, равный τ .

При $t = 3\tau$ свободный ток $i_{св}(3\tau) = -\frac{E}{R}e^{-3} = -\frac{E}{R}(0,05)$, полный ток $i(3\tau) = \frac{E}{R}(1 - e^{-3}) = \frac{E}{R}(1 - 0,05) = 0,95i_{np}$ и переходной процесс считается установившимся.

$e=2,7183$


t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ
$1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$	0	0,63	0,86	0,95	0,98	0,99
$e^{-\frac{t}{\tau}}$	1	0,368	0,14	0,05	0,02	0,01

Найдем напряжения на сопротивлении и индуктивности:


$$u_R(t) = Ri(t) = E - Ee^{-\frac{t}{\tau}},$$

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} \left[\frac{E}{R} - \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = -\frac{E}{R} L \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{L}{R} \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = E e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

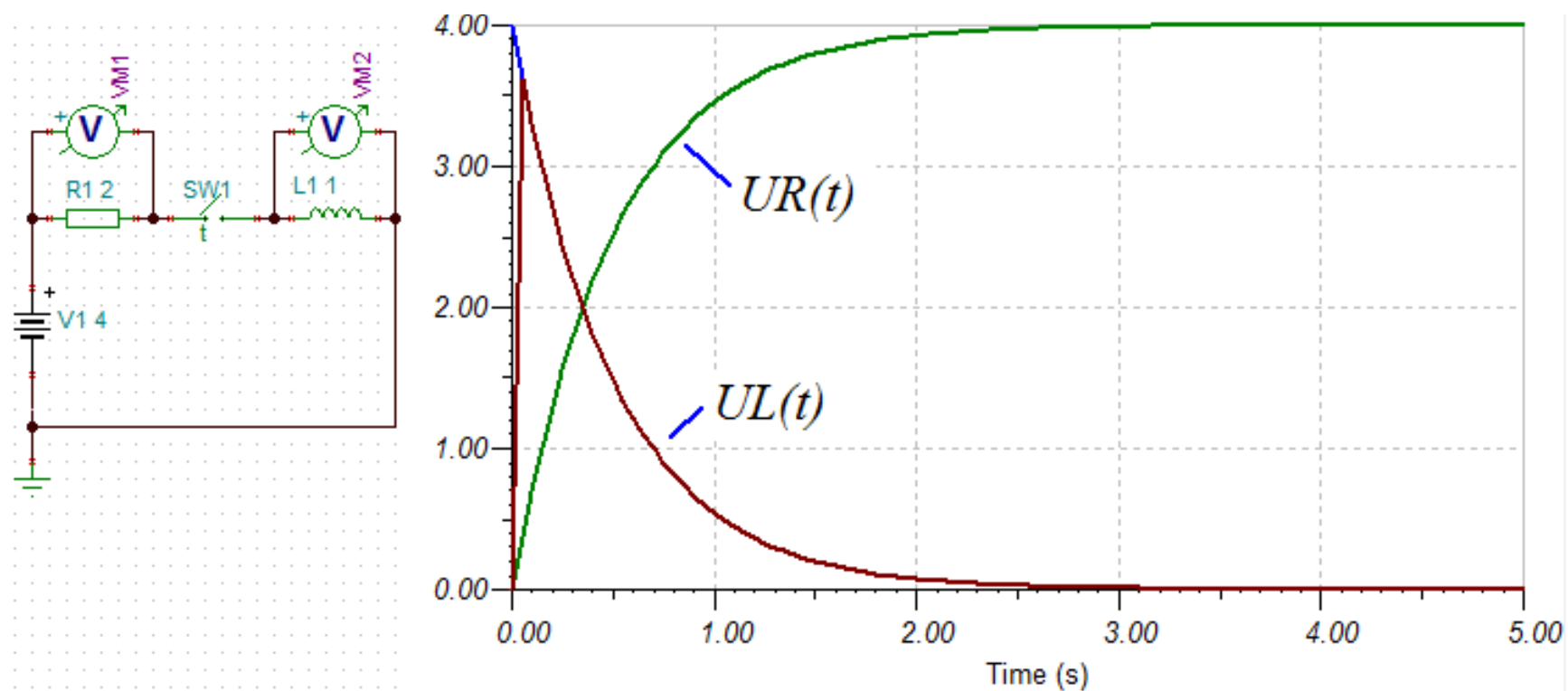По второму закону Кирхгофа $u_R(t) + u_L(t) = E$.



Включение в RL -цепь гармонической ЭДС

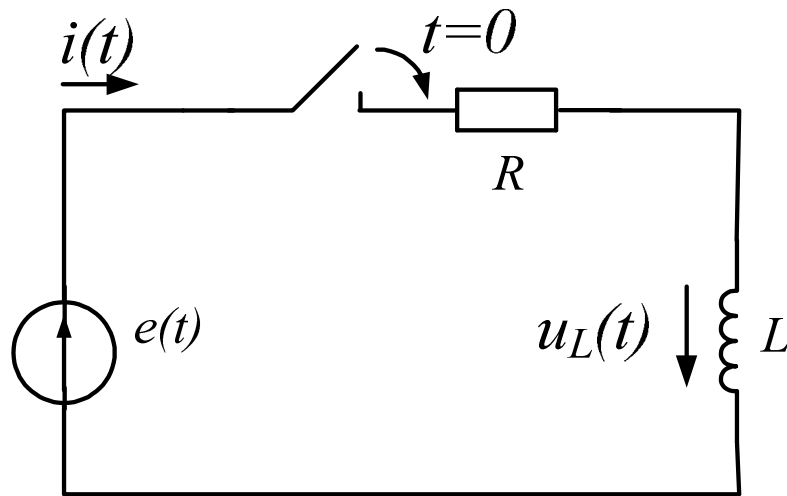

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi)$$

1. Расчет режима до коммутации $i_L(0-) = 0 = i_L(0+)$.

2. Расчет принудительного режима символическим методом:

$$\underline{E}_m = E_m e^{j\psi}.$$

$$\underline{I}_{mnp} = \frac{\underline{E}_m}{\underline{Z}} = \frac{E_m e^{j\psi}}{Z e^{j\varphi}} = I_{mnp} e^{j(\psi - \varphi)}, \quad \text{где: } Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2},$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R}.$$

Находим мгновенное значение принужденного тока:
 $i_{np}(t) = I_{mnp} \sin(\omega t + \psi - \varphi), i_{np}(0+) = I_{mnp} \sin(\psi - \varphi).$

3. Составляем дифференциальное уравнение:

$$iR + L \frac{di}{dt} = E_m \sin(\omega t + \psi).$$

4. Характеристическое уравнение: $pL + R = 0,$

корень характеристического уравнения: $p_1 = -\frac{R}{L}.$

5. Свободный ток: $i_{cv}(t) = Ae^{p_1 t} = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$.

6. Находим постоянную интегрирования:


$$A = i_{cv}(0+) = i(0+) - i_{np}(0+) = 0 - I_m \sin(\psi - \varphi)$$

7. Находим полный ток:

$$i(t) = I_{mnp} \sin(\omega t + \psi - \varphi) - I_{mnp} \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Свободный ток зависит от фазы ЭДС при $t=0$. Если $\psi - \varphi = 0$, то $i_{cv}(t) = 0$. В общем случае $i_{cv}(0+) + i_{np}(0+) = i(0+) = 0$.

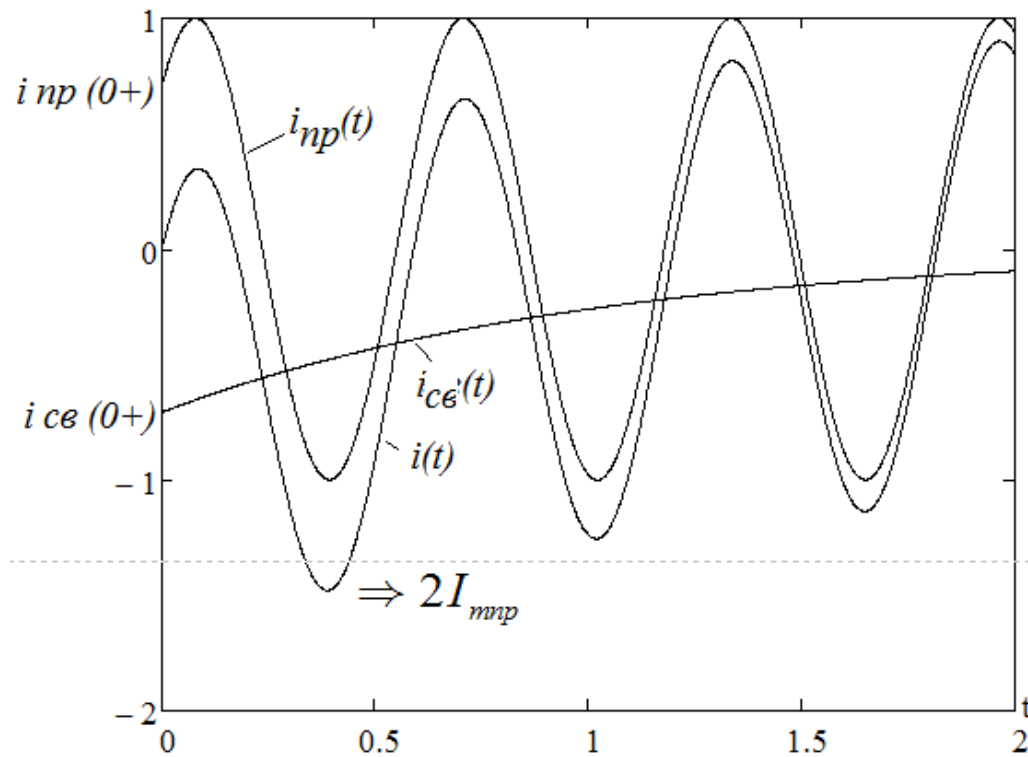
В Mathcad рассчитаны графики для $\omega=10$ 1/с, $\tau=1$ с, $(\psi - \varphi) = 45^\circ$.



Перенапряжение в R,L цепи: При $\psi - \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$, то

$i(t) = \pm I_m \cos(\omega t) \mp I_m e^{-\frac{t}{\tau}}$. Если τ – большая, возникает перенапряжение и ток достигнет $2I_{mnp}$.

Включение в RC-цепь постоянной ЭДС

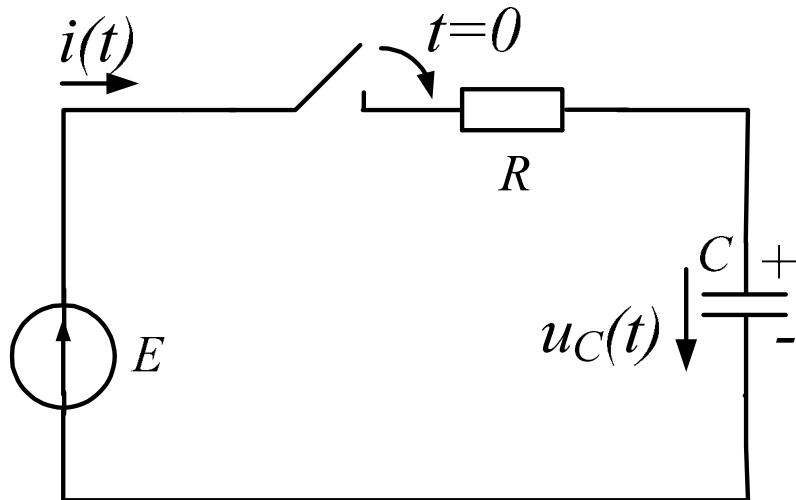

Начальные условия:

$$U_C(0_-) = U_C(0_+) = U_0.$$

Решаем задачу для $u_C(t)$.

1. Расчет режима до коммутации $U_C(0_-) = U_C(0_+) = U_0$.

2. Расчет принужденного режима:

$$i_{Cnp} = 0, E = i_{Cnp}R + u_{Cnp}, E = u_{Cnp}.$$

3. Дифференциальное уравнение:

$$e(t) = iR + u_C(t); i_R = i_C = C \frac{du_C}{dt};$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = e(t).$$

4. Характеристическое уравнение:

$$RCp + 1 = 0; p_1 = -\frac{1}{RC} = -\alpha.$$

Свободная составляющая: $u_{C_{св}}(t) = Ae^{p_1 t} = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}.$

$$\tau = RC[Ом \cdot Ф] = \left[Ом \cdot \frac{A \cdot c}{B} \right] = c.$$

5. Находим постоянную интегрирования A :

$$A = u_{C_{св}}(0_+) = u_C(0_+) - u_{C_{np}} = U_0 - E.$$


6. Свободная составляющая: $u_{C_{св}}(t) = (U_0 - E)e^{-\frac{t}{\tau}}.$

7. Полный переходной процесс:

$$u_C(t) = u_{C_{np}}(t) + u_{C_{св}}(t) = E + (U_0 - E)e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

График полного переходного процесса:

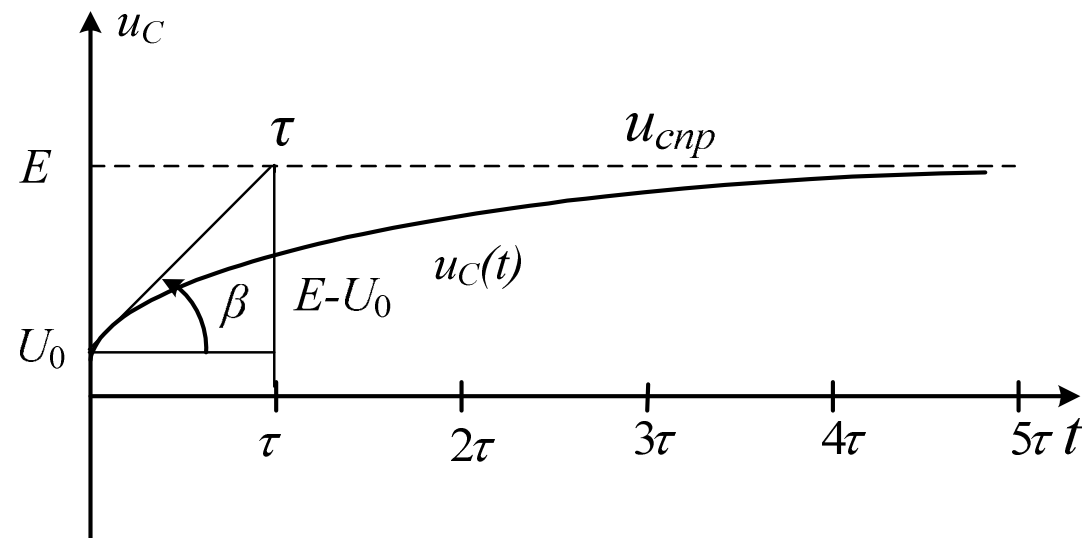Найдем производную к переходному процессу при $t = 0$:




$$\frac{du_C(t)}{dt} = \left(-\frac{1}{\tau} \right) \left(-(E - U_0) \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \Big|_{(t=0)} = \frac{E - U_0}{\tau} = \operatorname{tg} \beta.$$

Вывод: касательная к переходному процессу при $t = 0$ отсекает на линии принужденного режима отрезок равный τ .

Ток в цепи:
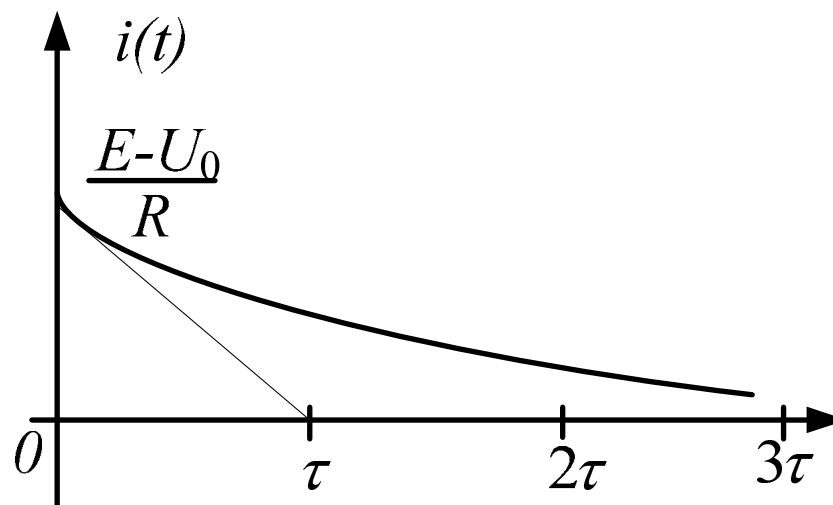
$$i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = C \left(-\frac{1}{\tau} \right) \left(-(E - U_0) \right) e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E - U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$



Напряжение на резисторе:


$$u_R(t) = Ri(t) = (E - U_0) e^{-\frac{t}{\tau}} = E - u_C(t).$$

Выводы: $u_C(t)$ меняется аналогично $i_L(t)$ в RL – цепи;

$i(t)$ меняется аналогично $u_L(t)$ в RL – цепи.

Дифференцирующие и интегрирующие цепи

Интегрирующая RC-цепь

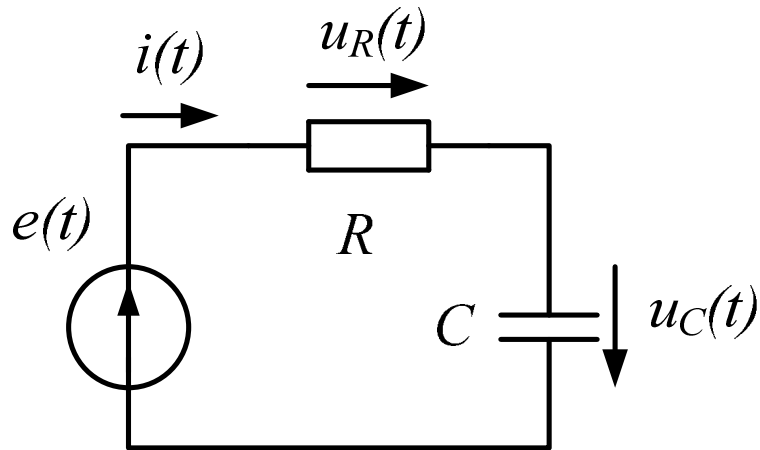

$$e(t) = u_R(t) + u_C(t) = iR + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C.$$


Пусть $\tau = RC \gg$ (большое). При этом:

$$R \gg, C \gg, \text{ а } X_C = \frac{1}{\omega C} \ll.$$

Тогда: $e(t) \approx u_R(t) = RC \frac{du_C}{dt}$.

Выходной сигнал снимаем с емкости: $u_C(t) \approx \frac{1}{RC} \int_0^t e(t) dt$.

RC-INT-DIF.TSC


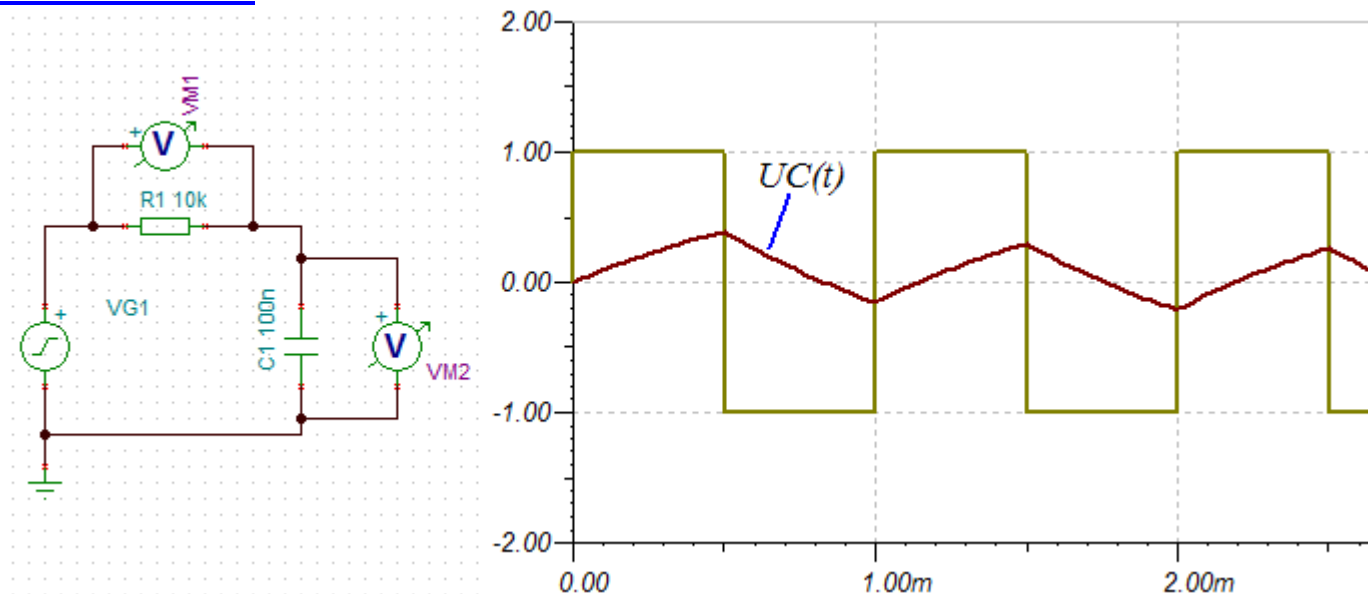


Дифференцирующая RC- цепь


Пусть $\tau = RC \ll$ (малое). При этом $R \ll$, $C \ll$, а $X_C = \frac{1}{\omega C} \gg$. Тогда: $e(t) \approx u_C(t)$.

Выходной сигнал снимаем с сопротивления:
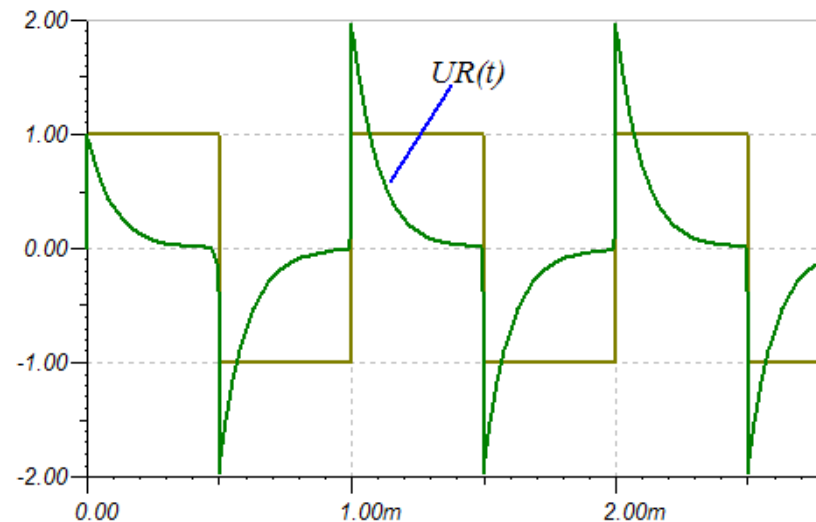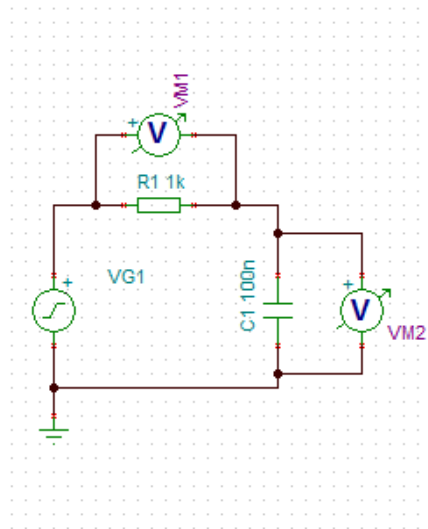
$$u_R(t) = RC \frac{du_C}{dt} = \tau \frac{de}{dt}.$$



Интегрирующая RL - цепь

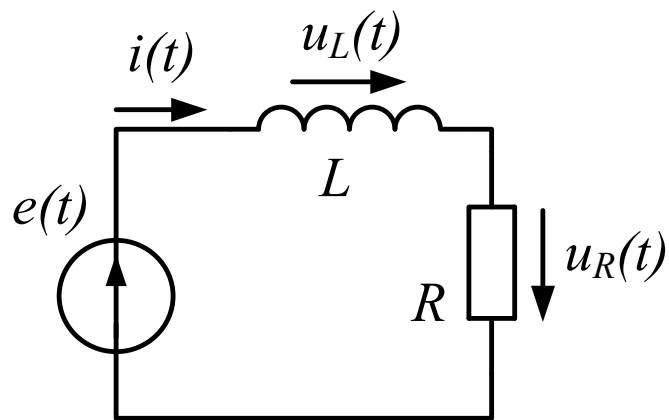

$$e(t) = u_L(t) + u_R(t) = L \frac{di}{dt} + iR.$$

Пусть $\tau = \frac{L}{R} \gg 1$. При этом $L \gg 1$, $R \ll 1$, а


$$X_L = \omega L \gg 1.$$

Тогда $e(t) \approx u_L(t) = L \frac{di}{dt}$. $i \approx \frac{1}{L} \int_0^t e(t) dt$.

Выходной сигнал снимаем с сопротивления:

$$u_R(t) = iR \approx \frac{R}{L} \int_0^t e(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^t e(t) dt.$$


[RL-INT-DIF.TSC](#)

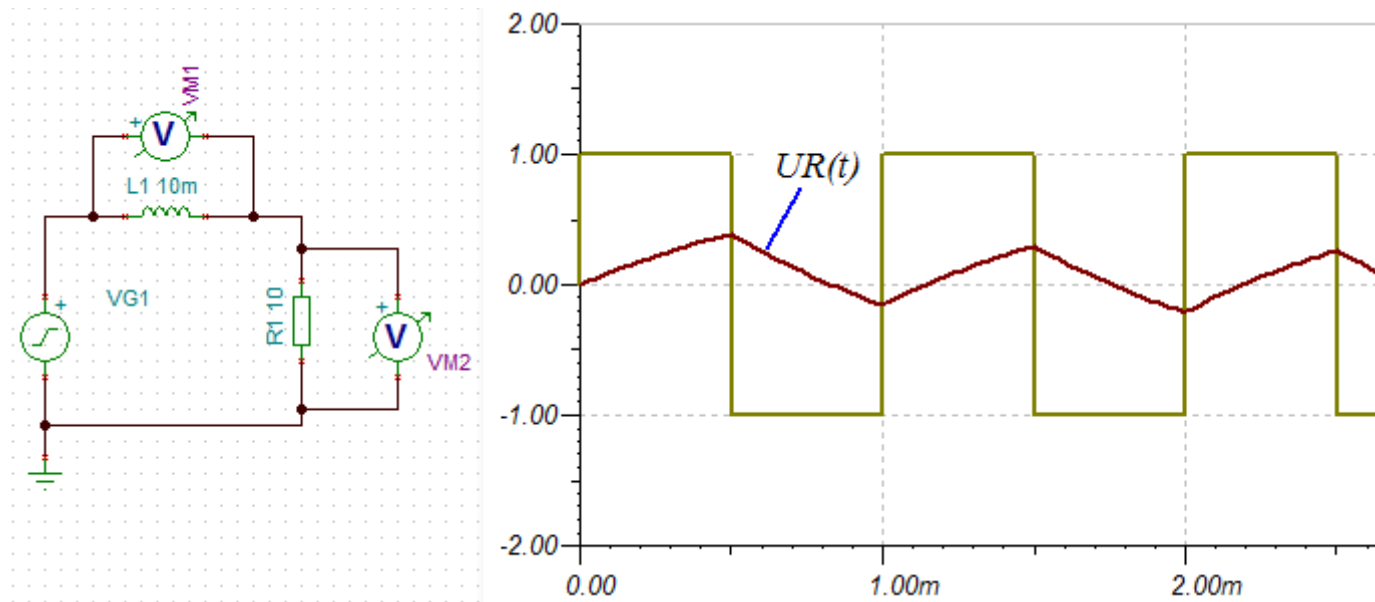

Дифференцирующая RL-цепь


Пусть $\tau = \frac{L}{R} \ll$. При этом $L \ll$, $R \gg$, а $X_L = \omega L \ll$.

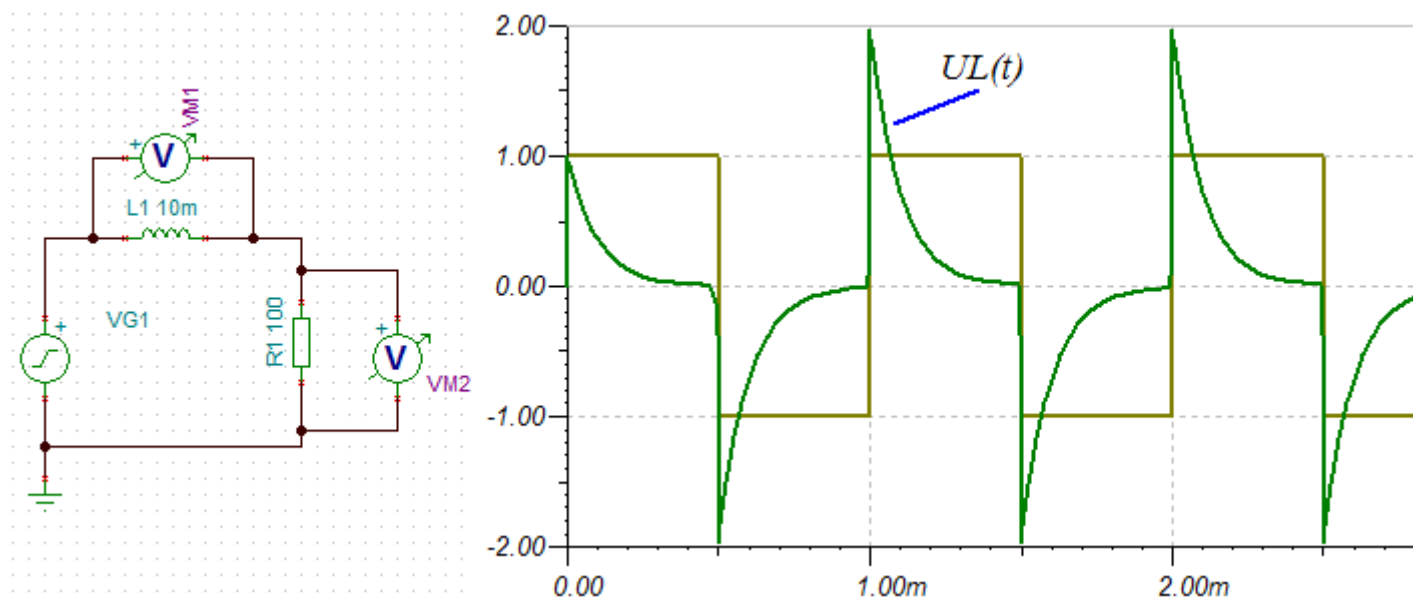Тогда $e(t) \approx u_R(t) = iR$. $u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{L}{R} \frac{de}{dt} = \tau \frac{de}{dt}$.



Переходные процессы в цепях второго порядка

Разряд емкости в RLC -цепи

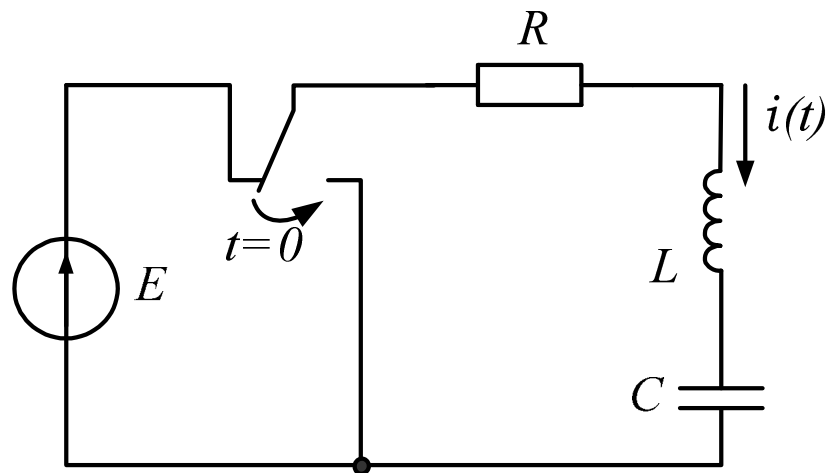

$$e(t) = E = \text{const}$$

1. Расчет режима до коммутации:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+) = E;$$

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 0.$$

2. Расчет принужденного режима:

$$u_{Cnp}(t) = 0, i_{Lnp}(t) = 0.$$

3. Дифференциальное уравнение ($t \geq 0$).

$$Ri + L \frac{di}{dt} + u_C = 0; i = C \frac{du_C}{dt};$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0;$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0.$$

4. Характеристическое уравнение:

$$p^2 + \frac{R}{L} p + \frac{1}{LC} = 0.$$

Обозначим $\delta = \frac{R}{2L}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ - частота незатухающих колебаний.

Получим: $p^2 + 2\delta p + \omega_0^2 = 0$.

Корни характеристического уравнения:

$$p_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}.$$

Возможны 3 случая:

1-й случай – апериодический переходной процесс.

Корни p_1 и p_2 – вещественные, отрицательные и разные.

Для этого должно быть: $\delta^2 - \omega_0^2 > 0$, $\delta > \omega_0$, $\frac{R}{2L} > \omega_0$,

$$R > 2\omega_0 L = 2\rho = 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

В этом случае напряжение на емкости ищем в следующем виде:

$$u_{Cc\beta}(t) = B_1 e^{p_1 t} + B_2 e^{p_2 t}.$$


Переходной процесс описывается двумя экспоненциальными функциями с действительными отрицательными и разными показателями.

Такой переходной процесс не совершает периодических колебаний и называется апериодическим.

Пример: в цепи $L=1$ мГн, $C=1$ нФ, $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-3}}{10^{-9}}} = 10^3$ Ом.

Проведем моделирование для случая $R = 4\kappa Om > 2\rho$.

RLC-aperiod.TSC

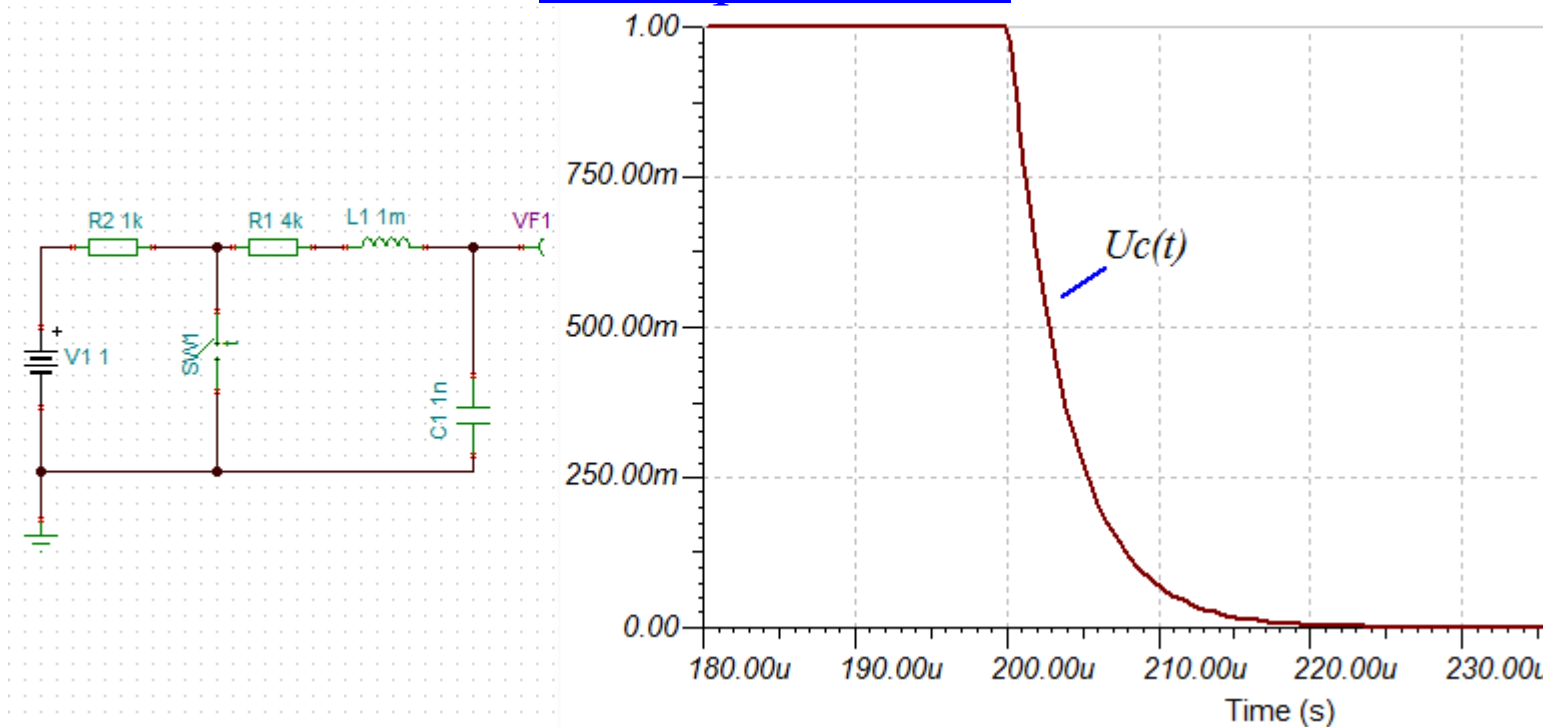

Апериодический переходной процесс ($R=4 \text{ кОм}=4\rho$).

2-й случай – критический переходной процесс.

Корни $p_1 = p_2 = -\delta$ - вещественные, отрицательные и равные.


При этом: $\delta = \omega_0$, $\frac{R}{2L} = \omega_0$, $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\rho$.

Решение дифференциального уравнения ищем в виде:

$$u_{C_{св}}(t) = (B_1 + B_2 t)e^{-\delta t}.$$

С учетом начальных условий получим полное решение:
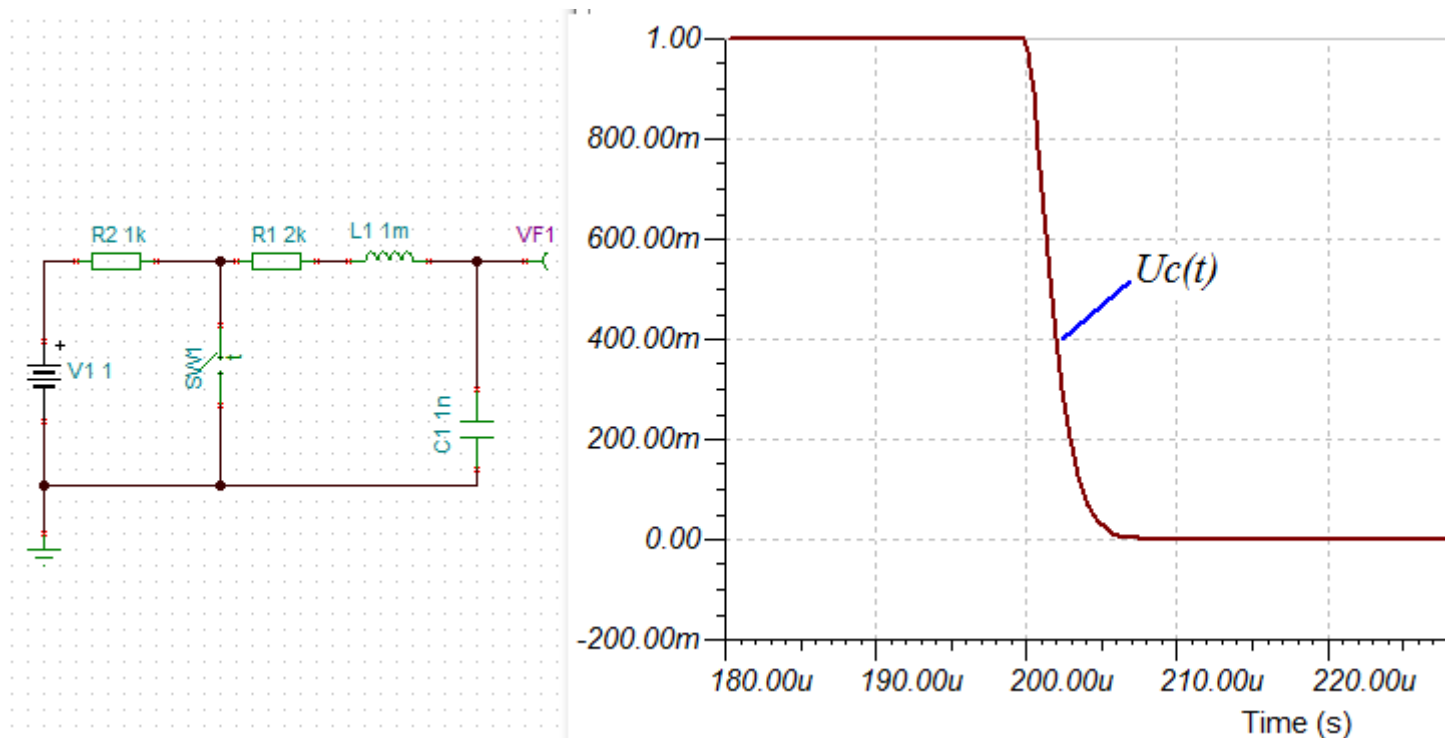
$$u_{C_{св}}(t) = E(1 + \delta t)e^{-\delta t} = u_C(t).$$



Критический переходной процесс ($R=2 \text{ кОм}=2\rho$)

График критического переходного процесса аналогичен апериодическому, но характер изменения более быстрый.

3-й случай – колебательный переходной процесс

Запишем корни: $p_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$.

Если $\delta < \omega_0$; $\frac{R}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $R < 2\rho$,

подкоренное выражение $\delta^2 - \omega_0^2 < 0$ будет отрицательным и получим два комплексно-сопряженных корня:

$$p_{1,2} = -\delta \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = -\delta \pm j\omega_c,$$

где $\omega_c = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ - угловая частота свободных колебаний.

Решение для свободного процесса можно найти двумя способами:

1-й способ. Ищем решение в виде:

$$u_{C\text{св}}(t) = B_1 e^{p_1 t} + B_2 e^{p_2 t} = B_1 e^{(-\delta + j\omega_c)t} + B_2 e^{(-\delta - j\omega_c)t}.$$

С учетом начальных условий находим B_1, B_2 .

2-й способ. Ищем решение в виде:

$$u_{Cc\beta}(t) = B e^{-\delta t} \sin(\omega_c t + \psi).$$

B ; ψ – неизвестные постоянные интегрирования.

Составим систему из двух уравнений для расчета B и ψ .

$$\text{При } t = 0_+ \quad u_{C\kappa\theta}(0_+) = u_C(0_+) - u_{Cnp}(0_+) = B \sin \psi = E \quad (1)$$

Найдем производную:

$$\frac{du_{Cc\beta}(t)}{dt} = -\delta B e^{-\delta t} \sin(\omega_c t + \psi) + \omega_c B e^{-\delta t} \cos(\omega_c t + \psi) = \frac{i_{Cc\beta}(t)}{C}.$$

$$\text{При } t = 0_+ \quad i_C(0_+) = i_L(0_+) = 0, \quad i_{Cnp} = 0.$$

Следовательно: $i_{C_{св}}(0_+) = 0$ и $-\delta B \sin \psi + \omega_c B \cos \psi = 0$ (2).

Из первого уравнения: $B = \frac{E}{\sin \psi}$. Подставим в (2):

$$-\delta E + \omega_c E \operatorname{ctg} \psi = 0, \operatorname{ctg} \psi = \frac{\delta}{\omega_c}, \operatorname{tg} \psi = \frac{\omega_c}{\delta}.$$

Получим: $\psi = \operatorname{arctg} \frac{\omega_c}{\delta}$.

Выполним преобразования:

$$\sin \psi = \sin \left[\operatorname{arctg} \frac{\omega_c}{\delta} \right] = \frac{\frac{\omega_c}{\delta}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\delta} \right)^2}} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\delta^2 + \omega_c^2}} = \frac{\omega_c}{\omega_0}.$$

Получим: $B = \frac{E}{\sin \psi} = E \frac{\omega_0}{\omega_c}$, где:


$\omega_0 = \sqrt{\delta^2 + \omega_c^2}$ - резонансная частота незатухающих колебаний;

$\omega_{св} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ - частота свободных колебаний.

Полный переходной процесс:

$$u_c(t) = E \frac{\omega_0}{\omega_c} e^{-\delta t} \sin(\omega_c t + \psi), \text{ где: } \psi = \arctg \frac{\omega_c}{\delta}.$$

RLC- oscill.TSC

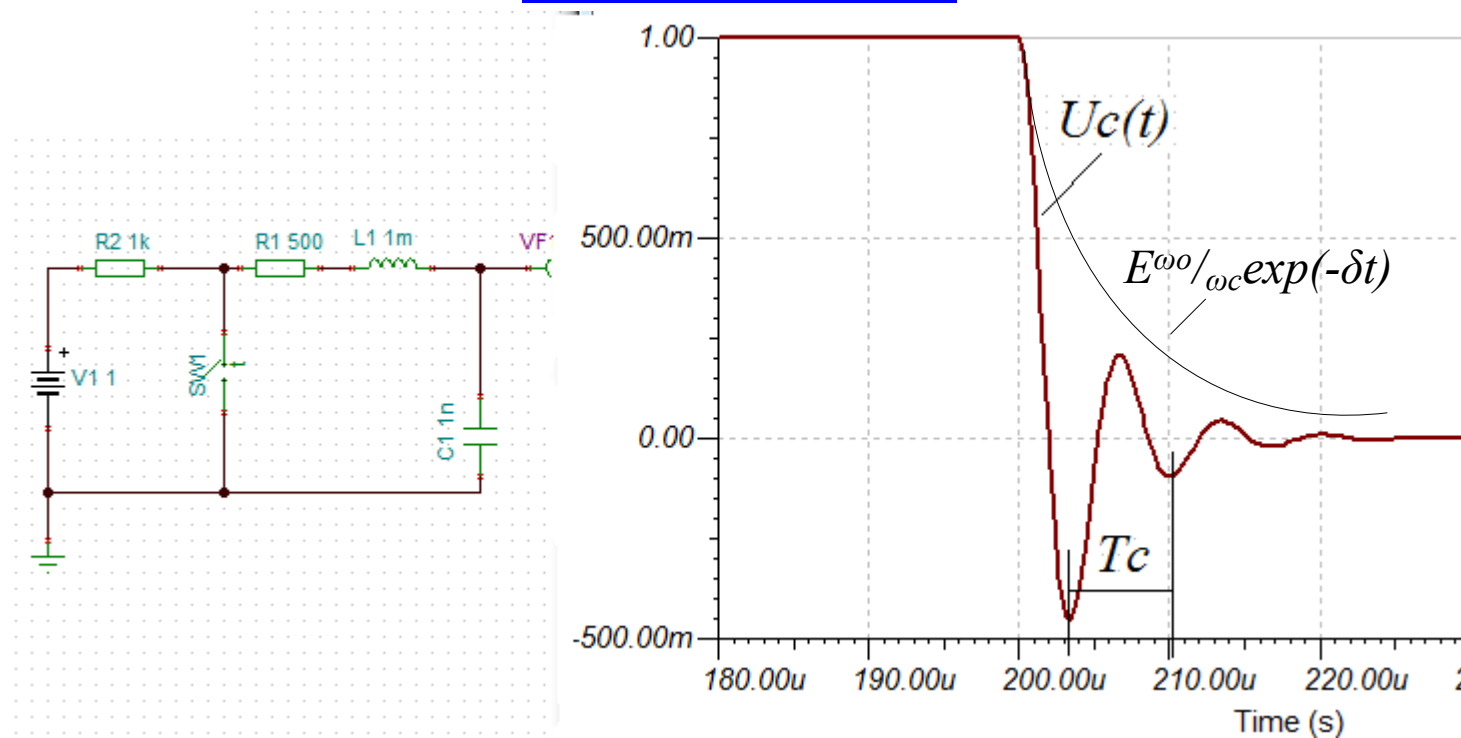

Колебательный переходной процесс ($R=500 \text{ Ом}=0,5\rho$)

Свободная составляющая имеет характер затухающих колебаний с частотой ω_c . Амплитуда свободных колебаний убывает по экспоненциальному закону $e^{-\delta t}$.

Декрементом колебаний называется отношение двух мгновенных значений напряжения или тока в моменты t и $t + T_c$.

$$\Delta = \frac{u_c(t)}{u_c(t + T_c)} = \frac{E \frac{\omega_0}{\omega_c} e^{-\delta t} \sin(\omega_c t + \psi)}{E \frac{\omega_0}{\omega_c} e^{-\delta(t+T_c)} \sin\left(\omega_c \left(t + \frac{2\pi}{\omega_c}\right) + \psi\right)} = e^{\delta T_c}.$$

$\delta T_c = \ln \Delta = \theta$ - логарифм декремента колебаний;

$$\vartheta = \ln \Delta = \delta T_c = \frac{R}{2L} \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}; \quad \delta = \frac{R}{L}.$$

$$\mathcal{G} = \frac{R \cdot \pi}{\omega_0 L \cdot \sqrt{1 - \frac{R^2}{4L^2 \omega_0^2}}}.$$

Добротность колебательного контура: $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\rho}{R}.$

Получим соотношения:

$$\mathcal{G} = \frac{1}{Q} \frac{\pi}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2Q}\right)^2}}; \quad \tau = \frac{1}{\delta} = \frac{2L}{R} = 2 \frac{\omega_0}{\omega_0} \frac{L}{R} = 2 \frac{Q}{\omega_0} = \frac{2}{\Pi},$$

где: Π – полоса пропускания контура, τ - постоянная времени контура – время, в течение которого амплитуда затухает в e - раз.