

ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

В операторном методе для расчета переходных процессов используется преобразование Лапласа. При этом дифференциальные и интегральные операции над функциями времени (оригиналами) заменяют алгебраическими операциями над их интегральными преобразованиями (изображениями).

Этапы расчета операторным методом:


1. Находим независимые начальные условия $i_L(0)$, $u_C(0)$.
2. Находим изображения источников сигнала и пассивных элементов и составляем операторную схему замещения цепи.
3. В операторной схеме замещения рассчитываем изображения токов и напряжений.
4. Переходим от изображений к оригиналам (функциям времени) токов и напряжений.

Прямое преобразование Лапласа

Пусть $f(t)$ удовлетворяет условиям:

1. $f(t) = 0$ при $t < 0$;
2. При $t > 0$ $|f(t)| < M e^{c_0 t}$, где $M > 0; c_0 > 0$ - любые действительные числа (могут быть очень большие).

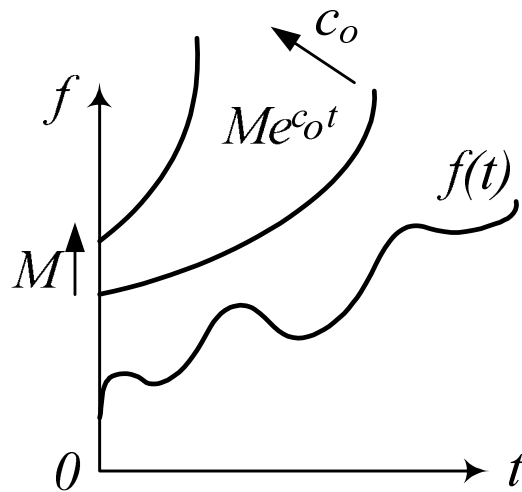Такую функцию $f(t)$ называю функцией ограниченного роста.



Все реальные функции токов и напряжений являются функциями ограниченного роста.


Если $f(t)$ удовлетворяет условиям (1) и (2), то интеграл $\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt = F(p)$ сходится абсолютно и называется **прямое преобразование Лапласа**. Здесь оператор Лапласа (комплексная переменная) $p = c + j\omega$, причем $Re\ p = c > c_0$.

Прямое преобразование Лапласа будем обозначать соответствием:

$$\begin{array}{ccc} f(t) & \xrightarrow{\bullet} & F(p) \\ \text{Оригинал} & & \text{Изображение} \end{array}$$

Изображение простейших функций

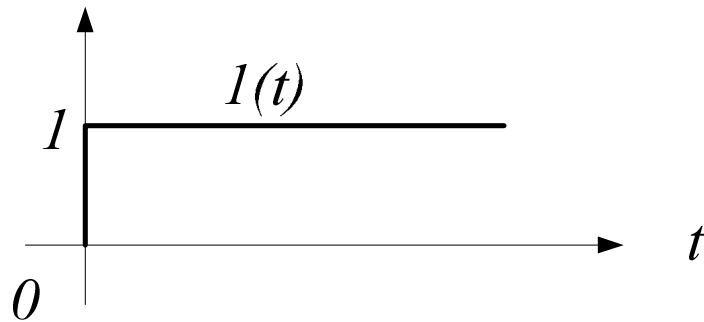$1(t)$ - единичная функция (функция включения)



$$1(t) \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{p}$$

Экспонента $e^{-\alpha t} \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{p + \alpha}; \quad e^{-j\omega t} \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{p - j\omega}.$

Основные свойства преобразования

1. Линейность: $f_1(t) + f_2(t) \stackrel{\bullet}{=} F_1(p) + F_2(p).$

2. Свойство коммутативности по отношению к операциям Re и Jm :

Если $f(t) \stackrel{\bullet}{=} F(p)$, причем $f(t) = Re f(t) + jJm f(t)$, то:

$$Re f(t) \stackrel{\bullet}{=} Re F(p) \text{ и } Jm f(t) \stackrel{\bullet}{=} Jm F(p).$$

Пример: $e^{-j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{p - j\omega} = \frac{p + j\omega}{p^2 + \omega^2}.$

Тогда: $\cos \omega t \stackrel{\bullet}{=} \frac{p}{p^2 + \omega^2}, \sin \omega t \stackrel{\bullet}{=} \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$

3. Изображение производной.

Если $f(t) \stackrel{\bullet}{=} F(p)$, то $f'(t) \stackrel{\bullet}{=} pF(p) - f(0).$

Здесь: $f(0) = f(0_+)$ - значение $f(t)$ в момент $t = 0_+$.


p - оператор дифференцирования

4. Изображение интеграла.

$$f(t) \stackrel{\bullet}{=} F(p). \text{ Интеграл } \Psi(t) = \int_0^t f(t) dt \stackrel{\bullet}{=} \frac{F(p)}{p}.$$

$\frac{1}{p}$ - оператор интегрирования.

5. Теорема запаздывания.

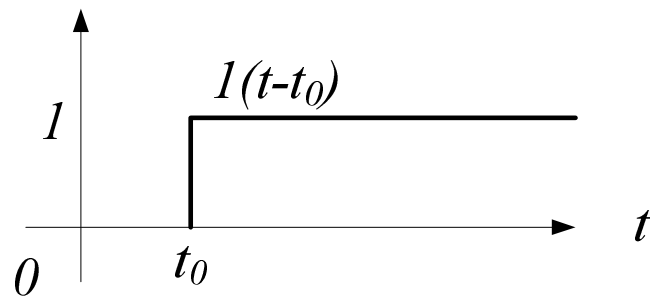


Исходная функция: $f(t) \stackrel{\bullet}{=} F(p),$

$$f(t - t_0) \stackrel{\bullet}{=} e^{-pt_0} F(p)$$

Пример.

Найти изображение импульса.

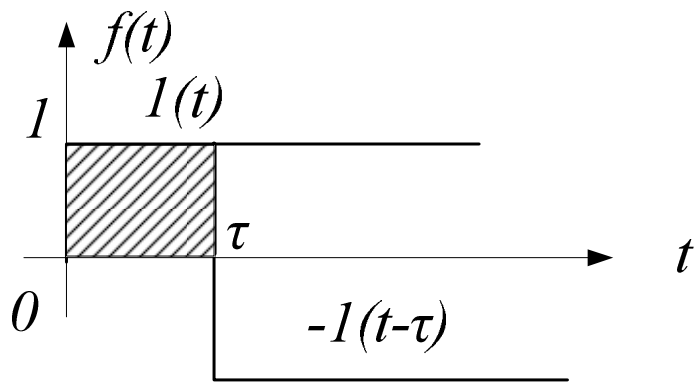


Импульс равен разности двух функций включения: $f(t) = 1(t) - 1(t - \tau)$.

Изображение импульса:

$$F_1(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p} e^{-p\tau} = \frac{1}{p} (1 - e^{-p\tau})$$

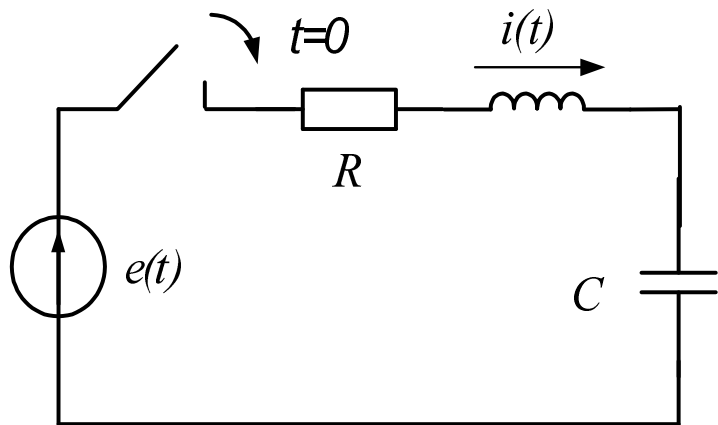Расчет переходного процесса при нулевых начальных условиях



До коммутации ($t = 0_-$)

$$i_L(0_-) = 0, u_C(0_-).$$

Найти ток $i(t)$.

После коммутации:

Дифференциальное уравнение: $e(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i dt.$

Преобразуем по Лапласу: $E(p) = RI(p) + pLI(p) + \frac{1}{pC} I(p).$


В операторном уравнении:

R - активное сопротивление;

pL - индуктивное сопротивление в операторной форме;

$\frac{1}{pC}$ - емкостное сопротивление в операторной форме.

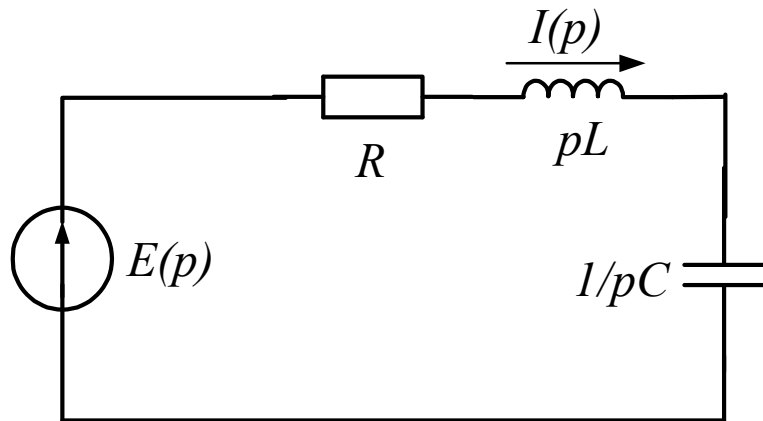Операторная схема замещения при нулевых
начальных условиях



$$I(p) = \frac{E(p)}{R + pL + \frac{1}{pC}} = \frac{E(p)}{Z(p)}$$

$$Z(p) = R + pL + \frac{1}{pC} - \text{операторное сопротивление цепи.}$$

Правило: Операторное сопротивление $Z(p)$ можно получить из


комплексного $Z(j\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$ заменой $j\omega \rightarrow p$.

Операторное сопротивление и операторная схема замещения имеют обобщенный характер и позволяют решать задачи при любом воздействии.

Операторная проводимость $Y(p) = \frac{1}{Z(p)}$.

Зная изображение тока, найдем оригинал: $I(p) \stackrel{\bullet}{=} \dot{i}(t)$.

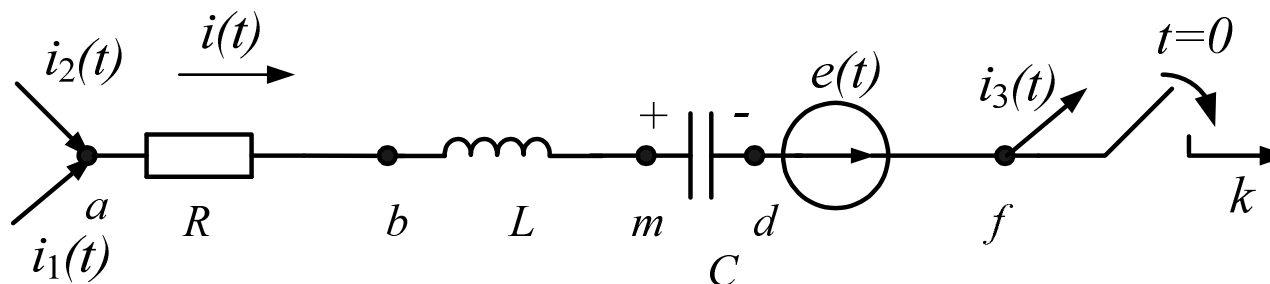Операторная схема замещения участка цепи при ненулевых начальных условиях



До коммутации при $t = 0_-$ имеем: $i_L(0_-) = i_L(0_+) = i_L(0)$,
 $u_C(0_-) = u_C(0_+) = U_C(0)$.

Для $t > 0$ (послекоммутационный режим) запишем уравнение:

$$u_{af} = -e(t) + iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + U_C(0).$$


Преобразуем уравнение по Лапласу:

$$U_{af}(p) = -E(p) + RI(p) + pLI(p) - Li_L(0) + \frac{1}{pC}I(p) + \frac{U_C(0)}{p}.$$

$$\text{Изображение тока: } I(p) = \frac{U_{af}(p) + E(p) + Li_L(0) - \frac{U_C(0)}{p}}{R + pL + \frac{1}{pC}}.$$

Это закон Ома в операторной форме для участка цепи, содержащего ЭДС и начальные условия.

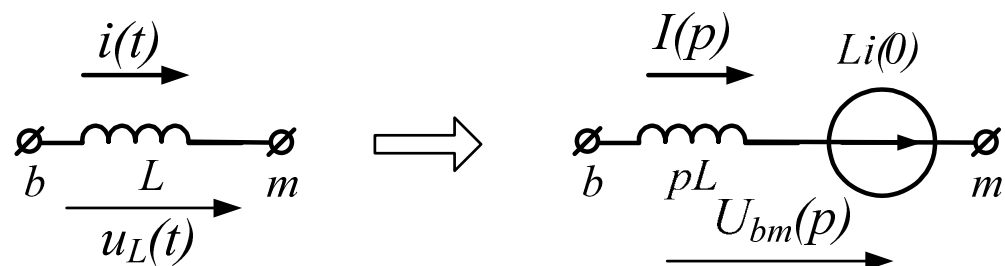
Здесь: $Li_L(0)$ – внутренний источник ЭДС, обусловленный начальным запасом магнитной энергии в индуктивности при $i_L(0) \neq 0$.



$$u_L(t) \stackrel{\bullet}{=} U_{bm}(p) = pLI(p) - Li_L(0).$$

Внутренний источник ЭДС $Li_L(0)$ направлен согласно току $I(p)$.

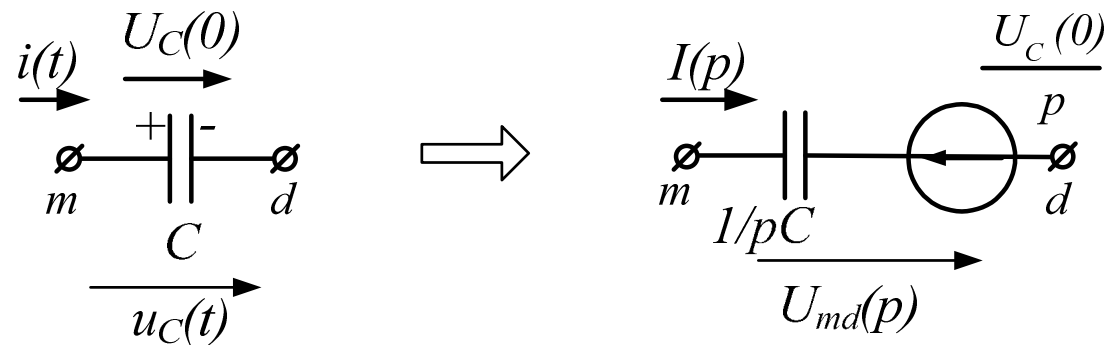
В операторном уравнении $\frac{U_C(0)}{p}$ - внутренний источник ЭДС, обусловленный начальным запасом электрической энергии в конденсаторе при $U_C(0) \neq 0$.




$$u_C(t) = u_{md}(t) \stackrel{\cdot}{=} U_{md}(p) = \frac{1}{pC} I(p) + \frac{U_C(0)}{p}.$$

Внутренний источник ЭДС $\frac{U_C(0)}{p}$ направлен встречно току $I(p)$

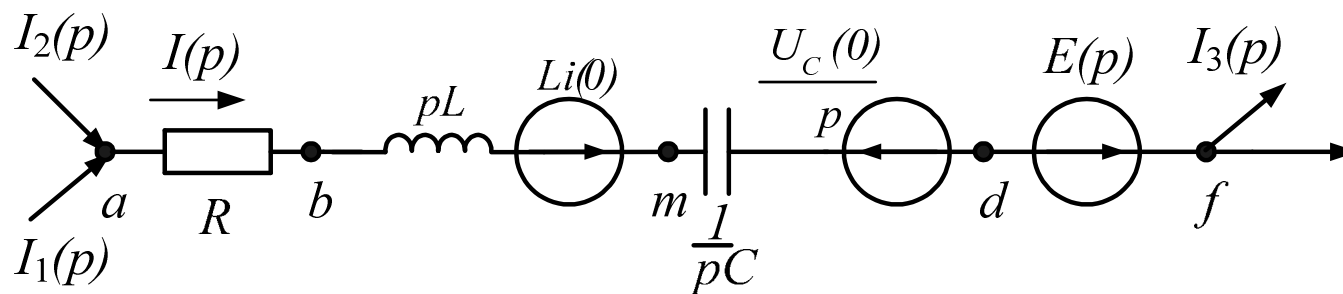В результате получаем операторную схему замещения участка цепи при ненулевых начальных условиях:




Законы Кирхгофа в операторной форме

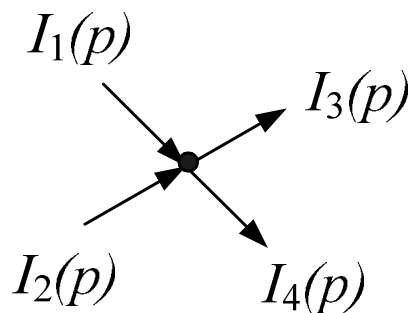

Первый закон Кирхгофа

$$I_1(p) + I_2(p) = I_3(p) + I_4(p)$$

Второй закон Кирхгофа

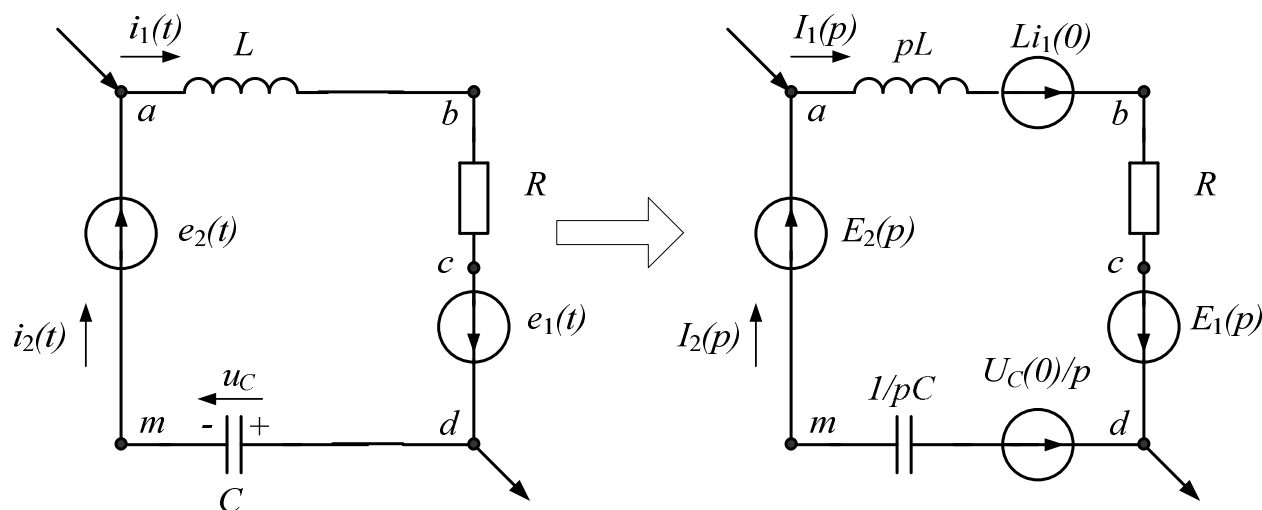

При $t \geq 0$,
 $i_1(0) \neq 0$,
 $U_C(0) \neq 0$

Для мгновенных значений по второму закону Кирхгофа:

$$L \frac{di_1}{dt} + Ri_1(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i_2 dt + U_C(0) = e_1(t) + e_2(t).$$

В операторной форме:


$$pL I_1(p) + RI_1(p) + \frac{1}{pC} I_2(p) = E_1(p) + E_2(p) + Li_1(0) - \frac{U_C(0)}{p}$$

Формулировка второго закона Кирхгофа в операторной форме:

В любом контуре операторной схемы замещения алгебраическая сумма произведений операторных токов на операторные сопротивления равна алгебраической сумме изображений реальных источников ЭДС и внутренних источников ЭДС.

Законы Ома и Кирхгофа в операторной схеме замещения выполняются. Следовательно, расчеты можно проводить любым методом расчета цепей постоянного и гармонического тока.

Пример:

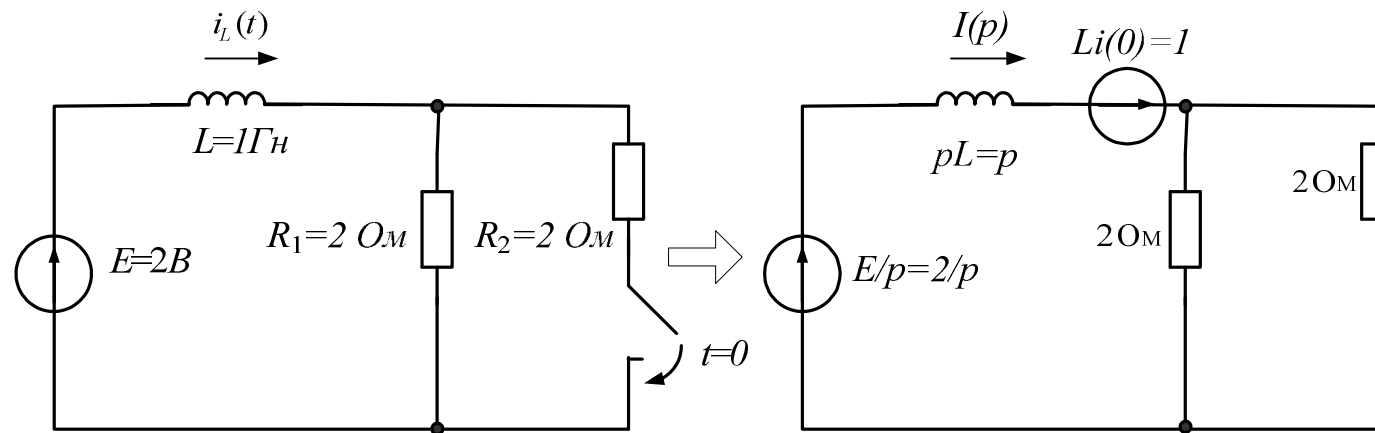

1. Расчет режима до коммутации: $i_L(0) = 1 \text{ A}$.

2. Находим изображения источника сигнала, внутренние ЭДС и операторные сопротивления цепи:

$$e(t) = 2B \cdot \delta(t) \Rightarrow E(p) = \frac{2}{p} B \cdot c, \quad Li_L(0) = 1 \text{ ГнA} = 1B \cdot c, \quad pL = p \cdot 1 \text{ Ом}.$$

Составляем операторную схему замещения.

3. Находим изображение тока:

$$I(p) = \frac{E(p) + Li_L(0)}{pL + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{\frac{2}{p} + 1}{p + 1} = \frac{2 + p}{p(p + 1)}.$$

4. Переходим от изображения к оригиналу тока.

Способы перехода:

а. Обратное преобразование Лапласа:

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} I(p) e^{pt} dp.$$

б. По таблицам преобразования Лапласа.

в. По теореме разложения при простых корнях:

$$I(p) = \frac{2 + p}{p(p + 1)} = \frac{A(p)}{B(p)}.$$

Дробь $\frac{A(p)}{B(p)}$ должна быть правильной – степень числителя мень-

ше степени знаменателя.

1. Находим корни знаменателя: $B(p) = 0, p(p + 1) = 0,$

корни: $p_1 = 0, p_2 = -1 \frac{1}{c}.$

2. Находим производную знаменателя: $B'(p) = 2p + 1.$

3. Находим:

$$A(p_1) = 2, A(p_2) = 1, B'(p_1) = 1, B'(p_2) = -1.$$


4. Находим оригинал тока по формуле разложения:

$$i(t) = \frac{A(p_1)}{B'(p_1)} e^{p_1 t} + \frac{A(p_2)}{B'(p_2)} e^{p_2 t} = 2e^{0t} - 1e^{-t} = 2 - e^{-t}.$$

Примечание.

Если один из корней равен нулю, оригинал содержит постоянную составляющую.

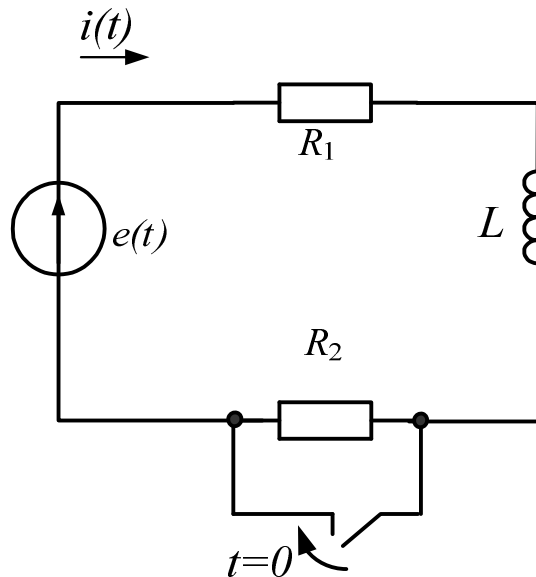Особенности расчета при гармонической ЭДС



$$e(t) = E_m \sin \omega t.$$

Найти ток $i(t)$.

1. Расчет режима до коммутации: $\underline{I}_m = \frac{\underline{E}_m}{R_1 + R_2 + j\omega L} = I_m e^{-j\varphi}.$

Мгновенное значение: $i_L(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi).$

При $t = 0_+$ начальное условие: $i_L(0_+) = I_m \sin(-\varphi).$

Способы решения:

а) Расчет для действительной формы ЭДС:

$$e(t) = E_m \sin \omega t \stackrel{\bullet}{=} E_m \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

$$\text{Находим изображение тока: } I(p) = \frac{E_m \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} + Li_L(0)}{R_1 + pL}.$$

Сложные вычисления!

б) Расчет для комплексной формы ЭДС:

Заменим $e(t)$ на $\tilde{E}(t) = E_m e^{j\omega t} \stackrel{\bullet}{=} \frac{E_m}{p - j\omega}$.

Комплексная функция времени для тока:

$$\tilde{i}(t) \stackrel{\bullet}{=} \frac{\frac{E_m}{p - j\omega} + jLi_L(0)}{R_1 + pL} \quad (\text{для } e(t) = E_m \sin \omega t \text{ внутренний ис-}$$

точник ЭДС надо взять мнимым.

Находим $i(t) = \text{Im} \tilde{i}(t)$.

в) Применим *метод отделения принужденного режима от свободного*.

2. Расчет принужденного режима символическим методом:


$$\underline{I}_{mnp} = \frac{E_m}{R_1 + j\omega L} = I_{mnp} e^{j\varphi_2}, \quad i_{Lnp}(t) = I_{mnp} \sin(\omega t + \varphi_2),$$

$$i_{Lnp}(0_+) = I_{mnp} \sin \varphi_2.$$

3. Определяем начальные условия для свободных составляющих.

$$i_{Lсв}(0_+) = i_L(0_+) - i_{Lnp}(0_+).$$

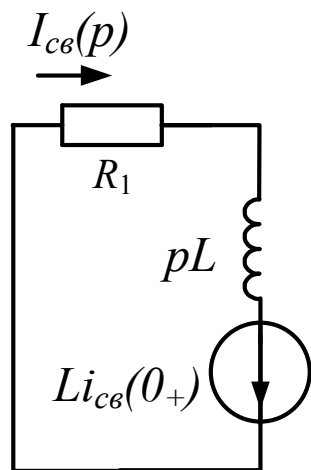4. Составляем операторную схему замещения для свободных составляющих.



Находим свободный ток:

$$I_{св}(p) = \frac{Li_{Lсв}(0)}{R_1 + pL} = i_{Lсв}(0_+) e^{-\frac{R_1}{L}t}.$$

5. Находим полный ток:

$$i_L(t) = i_{Lnp}(t) + i_{Lсв}(t) = I_{mnp} \sin(\omega t + \varphi_2) + i_{Lсв}(0_+) e^{-\frac{R_1}{L}t}.$$