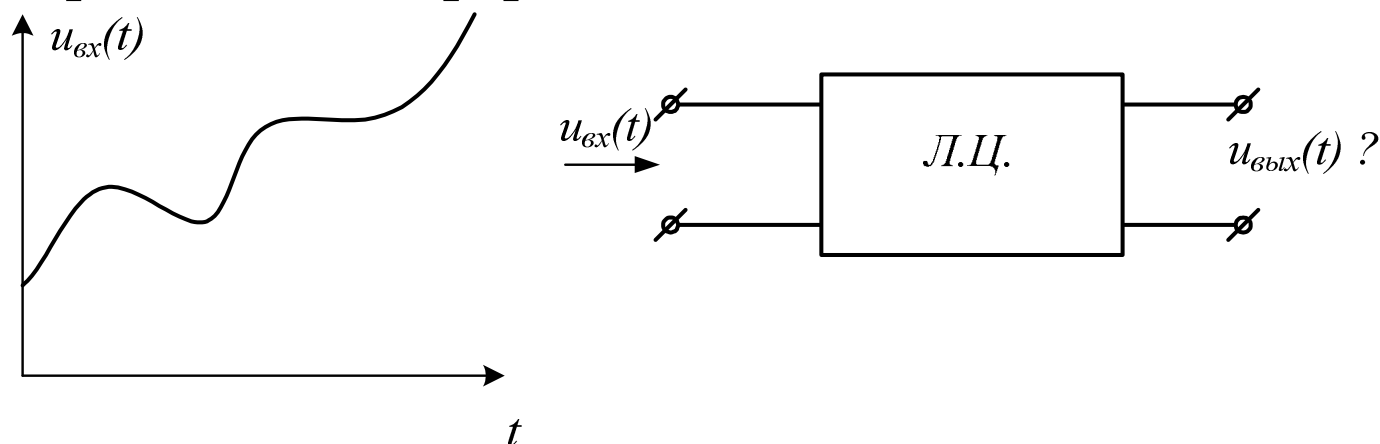


ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ДЮАМЕЛЯ К РАСЧЕТУ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Интегралы Дюамеля применяются для анализа воздействия на цепь напряжения произвольной формы.



В линейной цепи действует принцип наложения: реакция цепи на сумму входных воздействий равна сумме реакций на каждое воздействие в отдельности.

$$u_{\text{вых}}(t) = L \left\{ \sum_{i=1}^n u_{\text{вх}i}(t) \right\} = \sum_{i=1}^n L \{ u_{\text{вх}i}(t) \}.$$


Здесь L - линейное преобразование.

В интеграле Дюамеля сложное воздействие представляется в виде суммы простейших элементарных воздействий:


Элементарные воздействия:

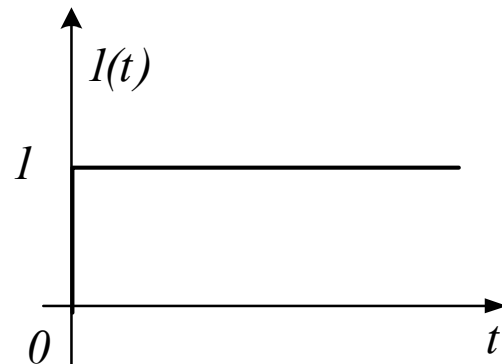1. $1(t)$ - единичная функция.
2. $\delta(t)$ -импульсная функция.

Единичная функция, переходная характеристика цепи



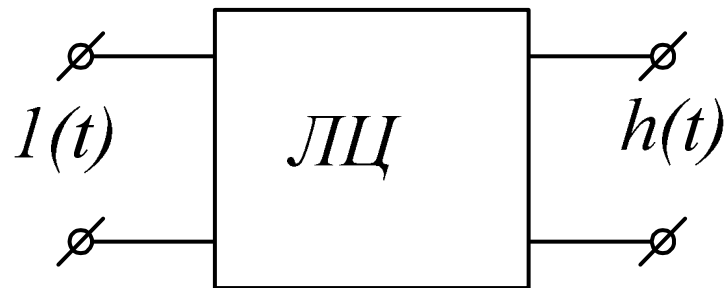
$$1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$



Переходной характеристикой цепи $h(t)$ называют реакцию на выходе цепи при действии на входе единичной функции.

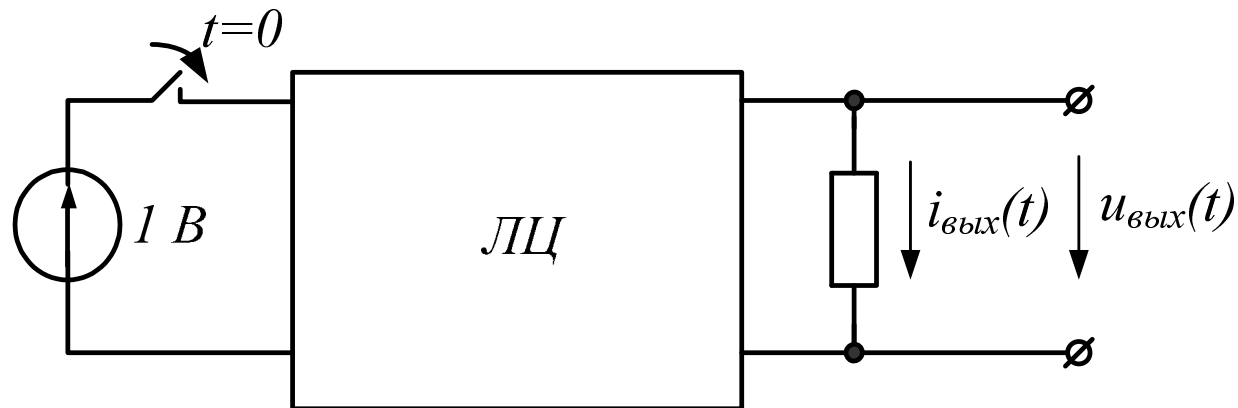
Для определения $h(t)$ рассчитывают переходной процесс при воздействии на вход единичной функции.



$i_{\text{вых}}(t) = h(t) = g(t)$ - переходная проводимость цепи, численно равная току на выходе при действии на входе единичной функции;

$u_{\text{вых}}(t) = h(t) = k(t)$ - переходная проводимость цепи, численно равная напряжению на выходе при действии на входе единичной функции.

Пример.

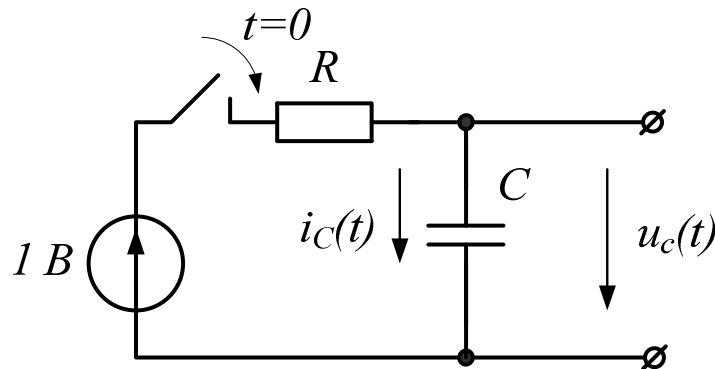


$$u_C(t) = 1 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = k(t);$$

$$i_C(t) = \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = g(t).$$

Зная $h(t)$ и $g(t)$, можно рассчитать реакцию на любое сложное воздействие.

Интеграл Дюамеля первого вида

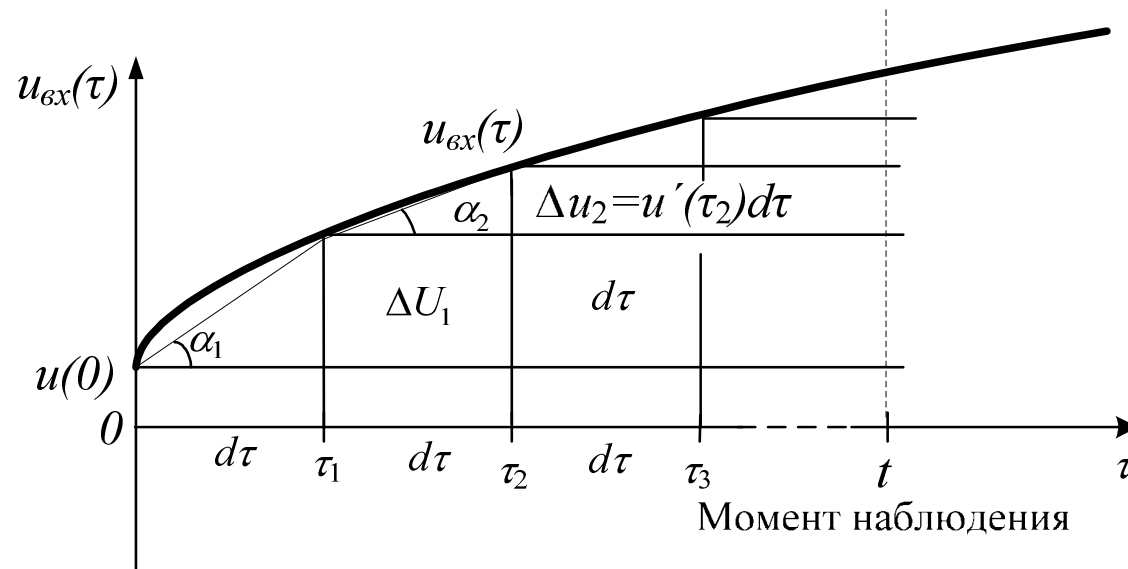


Заменяем $u_{ex}(\tau)$ ступенчатой функцией. Для касательных:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = u'_{ex}(\tau_1), \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = u'_{ex}(\tau_2).$$

Величины ступенек: $\Delta u(\tau_i) \approx u'(\tau_i) d\tau$.

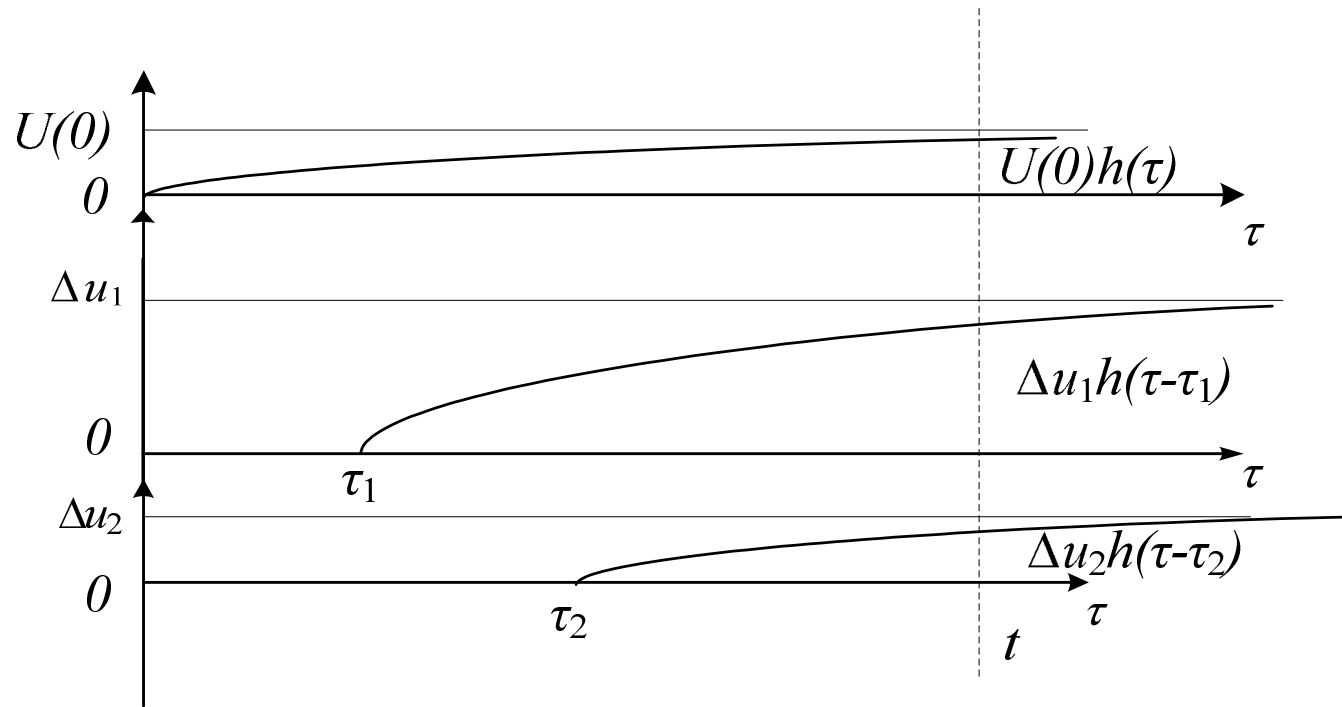Реакция на выходе: $u_{выхi}(t) = \Delta u(\tau_i) \cdot h(t - \tau_i)$.



Реакция на выходе в момент наблюдения t :

$$u_{\text{вых}}(t) = U(0)h(t) + \sum_{i=1}^n \Delta u_i h(t - \tau_i) = U(0)h(t) + \sum_{i=1}^n u'(\tau_i) h(t - \tau_i) d\tau_i.$$


Пусть $d\tau \rightarrow 0$. Переходим к интегралу Дюамеля первого вида:

$$u_{\text{вых}}(t) = u(0)h(t) + \int_0^t u'(\tau)h(t - \tau)d\tau.$$

Интеграл Дюамеля. I-го вида выражает реакцию на выходе цепи через переходную характеристику цепи $h(t)$.

Правило: В интеграле Дюамеля I-го вида скачок входной функции в момент $t = t_i$ учитывается слагаемым вида $\Delta u h(t - t_i)$. Плавные изменения функции учитываются интегралом $\int_a^b u'(\tau)h(t - \tau)d\tau$, где нижний предел a – начало действия функции, а верхний предел b – момент наблюдения или конец действия функции.

Пример.

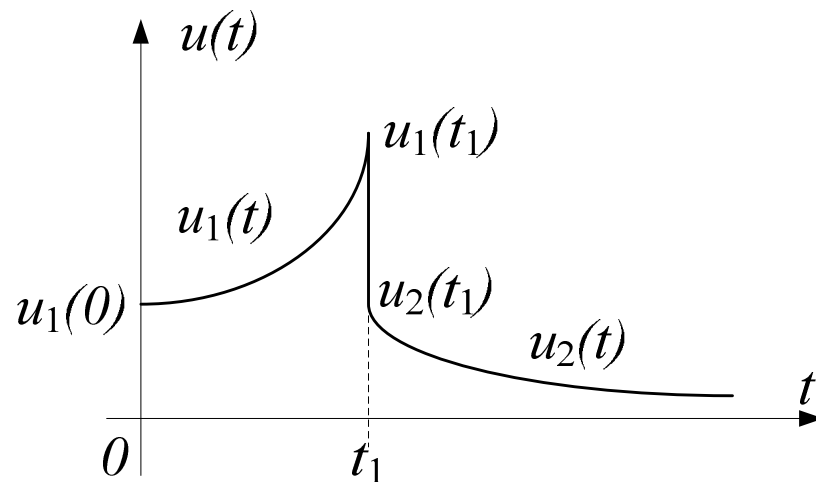

Интеграл Дюамеля надо записывать отдельно для каждого интервала изменения функции.

1. На первом интервале $0 < t < t_1$:

$$u_{\text{вых}}(t) = u_1(0)h(t) + \int_0^t u_1'(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

2. На втором интервале $t_1 < t < \infty$:

$$u_{\text{вых}}(t) = u_1(0)h(t) + \int_0^{t_1} u_1'(\tau)h(t-\tau)d\tau + [u_2(t_1) - u_1(t_1)]h(t-t_1) + \\ + \int_{t_1}^t u_2'(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

Вторая форма записи интеграла Дюамеля I-го вида



$$u_{\text{вых}}(t) = u(t)h(0) + \int_0^t u(\tau)h'(t-\tau)d\tau.$$

Импульсная функция, импульсная характеристика цепи
Импульсной функцией (дельта-функцией, функцией Дирака) называется функция $\delta(t)$, обладающая свойствами:

1. $\delta(t) = 0$, когда $t \neq 0$ ($t < 0$, $t > 0$).

2. $\delta(0) = \infty$, когда $t = 0$.

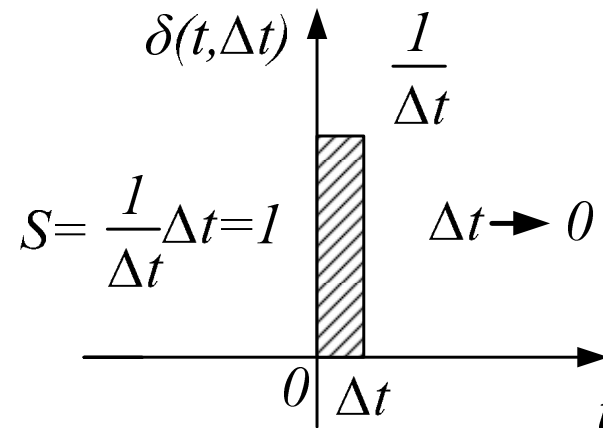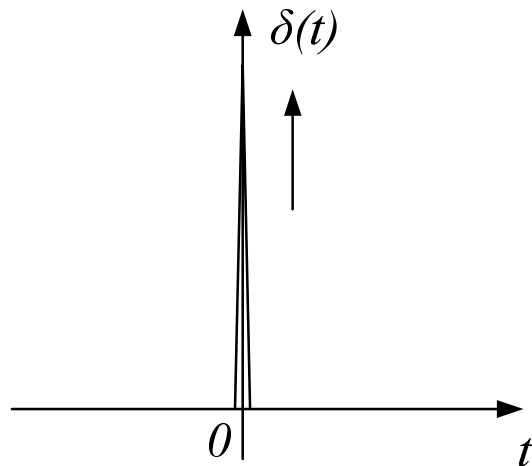3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$.



$\delta(t)$ - функция это импульс бесконечно малой длительности и бесконечно большой амплитуды. Площадь импульса постоянна и равна 1. Односторонняя дельта функция $\delta(t, \Delta t) \rightarrow \delta(t)$ при $t \rightarrow 0$.


Найдем интеграл от $\delta(t)$: $1(t) = \int_{-\infty}^t \delta(t) dt$.

Следовательно: $\delta(t) = \frac{d}{dt}(1(t))$.

Фильтрующее свойство $\delta(t)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t).$$

Расчет импульсной характеристики

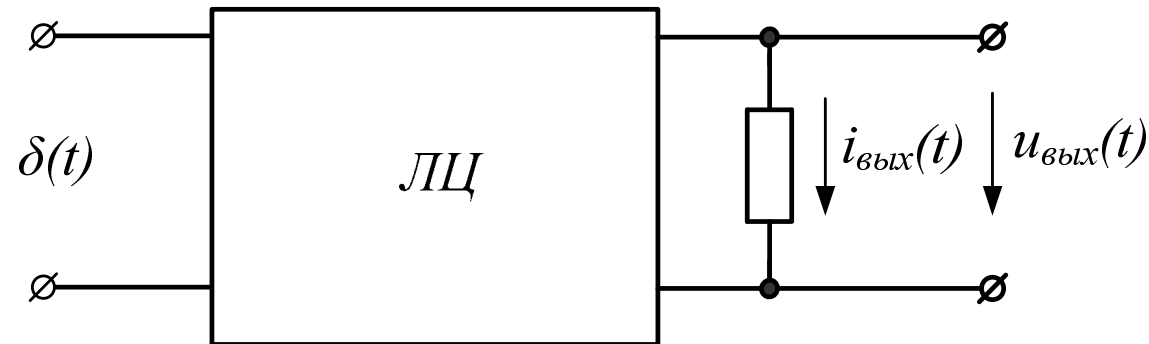

Импульсной характеристикой цепи $h_{\delta}(t)$ называют реакцию на выходе цепи при действии на входе $\delta(t)$.


Импульсная проводимость численно равна току на выходе $i_{\text{вых}}(t) = h_{\delta}(t) = g_{\delta}(t)$ [см/с]

Импульсная функция по напряжению $u_{\text{вых}}(t) = h_{\delta}(t) = k_{\delta}(t)$ [1/с].

Найдем изображение $\delta(t)$:

$$F(p) = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-pt} dt = e^{-p \cdot 0} \int_0^{+\infty} \delta(t) dt = 1.$$

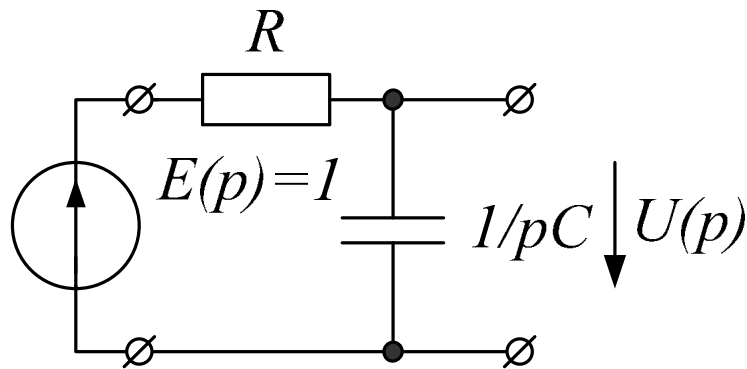Операторный метод расчета $h_{\delta}(t)$



$$U(p) = \frac{1 \cdot \frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}} = \frac{1}{1 + RCp} =$$

$$= \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{p + \frac{1}{RC}} \stackrel{\substack{\bullet \frac{1}{\tau} \\ \bullet \tau}}{=} \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = h_{\delta}(t).$$

Расчет по переходной характеристике

Запишем интеграл Дюамеля I-го вида (вторая форма записи):

$$u_{\text{вых}}(t) = u(t)h(0) + \int_0^t u(\tau)h'(t-\tau)d\tau$$


Пусть $u(t) = \delta(t)$.

$$\begin{aligned} u_{\text{вых}}(t) &= \delta(t)h(0) + \int_0^t \delta(\tau)h'(t-\tau)d\tau = \\ &= h(0)\delta(t) + h'(t) = h_{\delta}(t). \end{aligned}$$

Интеграл Дюамеля второго вида

Интеграл Дюамеля второго вида выражает реакцию на выходе цепи с помощью импульсной характеристики цепи.

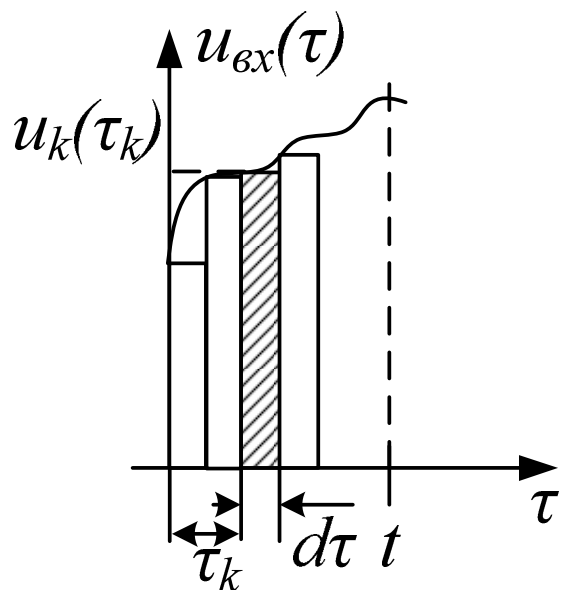Заменим входной сигнал последовательностью импульсов длительностью τ . Каждый импульс можно представить разностью двух функций включения:




$$u_k(\tau_k) = u_k [1(\tau - \tau_k) - 1(\tau - \tau_k - d\tau)].$$

Умножим и разделим на $d\tau$:

$$u_k(\tau_k) = d\tau \frac{u_k [1(\tau - \tau_k) - 1(\tau - \tau_k - d\tau)]}{d\tau} = u_k d\tau \delta(\tau - \tau_k).$$

Функция $\delta(\tau - \tau_k)$ вызовет на выходе реакцию $h_\delta(\tau - \tau_k)$.

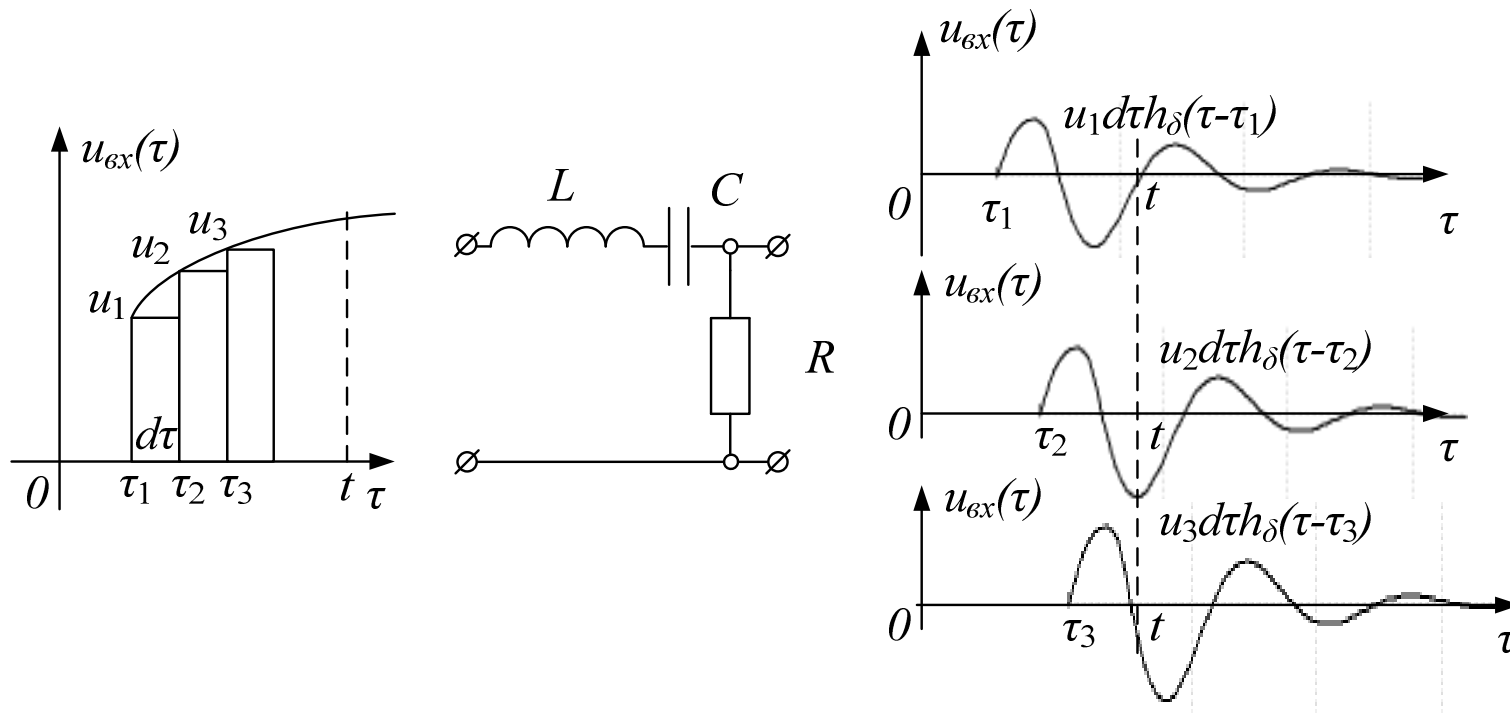Функция $u_k d\tau \delta(\tau - \tau_k)$ вызовет на выходе реакцию $u_k d\tau h_\delta(\tau - \tau_k)$.




В момент наблюдения t : $u_{\text{вых}}(t) = \sum_{k=1}^n u_k(\tau_k) h_{\delta}(t - \tau_k) d\tau$.

Переходим к интегралу при $d\tau \rightarrow 0$:

$$u_{\text{вых}}(t) = \int_0^t u(\tau) h_{\delta}(t - \tau) d\tau = \int_0^t u(t - \tau) h_{\delta}(\tau) d\tau.$$

Получили интеграл Дюамеля второго вида (интеграл наложения, свертка функций). Выражает реакцию на выходе с помощью импульсной характеристики цепи.

Пример.

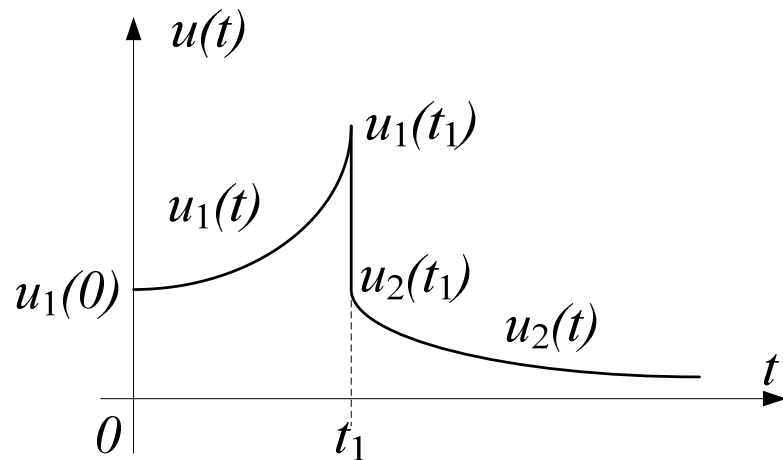

Входной сигнал разбиваем на два интервала.


1. На первом интервале $0 < t < t_1$:

$$u_{\text{вх}}(t) = \int_0^t u_1(\tau) h_{\delta}(t - \tau) d\tau.$$

2. На втором интервале $t_1 < t < \infty$:

$$u_{\text{вх}}(t) = \int_0^{t_1} u_1(\tau) h_{\delta}(t - \tau) d\tau + \int_{t_1}^t u_2(\tau) h_{\delta}(t - \tau) d\tau.$$


ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ

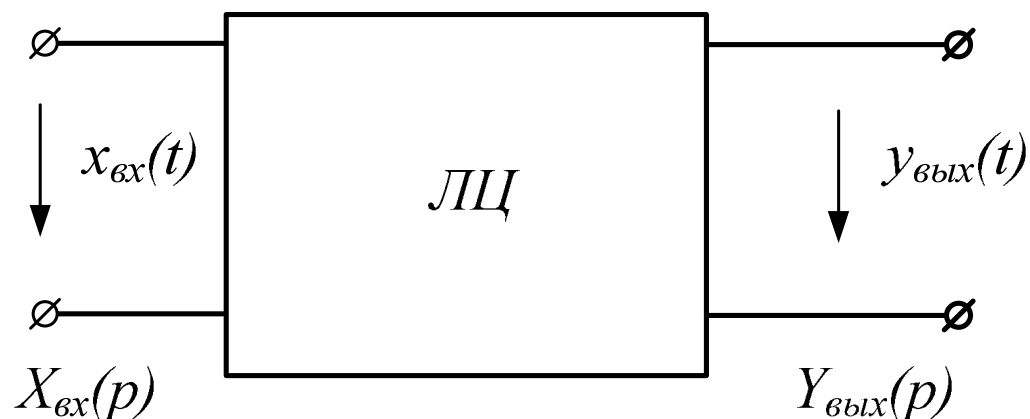

$$K(p) = \frac{Y_{вых}(p)}{X_{ex}(p)}$$


Передаточной функцией цепи называется отношение операторного изображения выходной величины к операторному изображению входной величины.

Пример

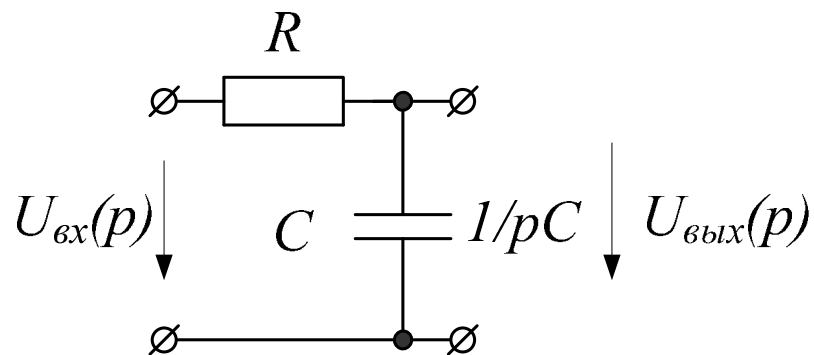

$$K(p) = \frac{U_{вых}(p)}{U_{вх}(p)} = \frac{U_{вх}(p) \cdot \frac{1}{pC}}{U_{вх}(p) \left(R + \frac{1}{pC} \right)} = \frac{1}{1 + RCp}.$$

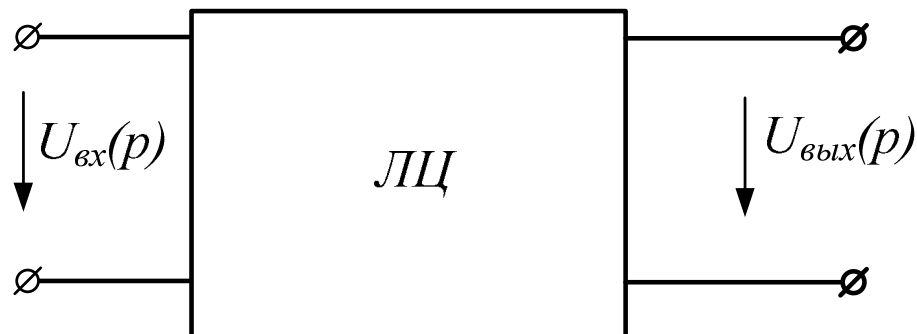Связь передаточной функции и импульсной характеристики цепи



$$U_{вых}(p) = K(p) \cdot U_{вх}(p)$$

Пусть $u_{\text{вх}}(t) = \delta(t) \stackrel{\bullet}{=} 1$. Тогда $U_{\text{вых}}(p) = K(p) \cdot 1 \stackrel{\bullet}{=} h_{\delta}(t)$.

Следовательно: $h_{\delta}(t) \stackrel{\bullet}{=} K(p)$.

Импульсная характеристика и передаточная функция связаны преобразованием Лапласа.

Связь передаточной функции и переходной характеристики цепи

Пусть $u_{\text{вх}}(t) = 1(t) \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{p}$. Тогда $U_{\text{вых}}(p) = K(p) \cdot \frac{1}{p} \stackrel{\bullet}{=} h(t)$.

Следовательно: $h(t) \stackrel{\bullet}{=} \frac{K(p)}{p}$.

Эти формулы можно применять для расчета импульсной и переходной характеристики.